

**ROZHLASOVÁ
ÚSTŘEDNA
TESLA
AUR 110 · AUR 120**

Malá rozhlasová vysílačka AUR 110, 120

(návod k údržbě a opravě)

O b s a h :

Strana

1.0. Úvod	1
2.0. Technická data	1
3.0. Popis ovládacích prvků	3
4.0. Příprava k provozu a obsluze AUR 110, 120	5
5.0. Popis zapojení	6
6.0. Nářízení a nastavování jednotlivých obvodů	11
7.0. Navíjecí předpisy pro transformátory	20
8.0. Náhradní díly	25
9.0. Obrázková část	34

Výrobce: Tesla Vráble

Vydala: Tesla OP
dokumentace a tisk
Sekulovská 144
Praha 8

1.0. Uvod

Malá rozhlasová ústředna představuje úplné rozhlasové zařízení pro nejrozmanitější druhy rozhlasových přenosů, pro místní a pouliční rozhlas, rozhlas škol, závodů a všude tam, kde po stačí akustický výkon 75 W nebo 150 W.

AUR 110, 120 má zabudované tyto modulační zdroje:

- rozhlasový přijímač (LPP 864 51)
- gramofon HC 646
- mikrofon I

K AUR 110, 120 je možno připojit:

- mikrofon II (linkový vstup)
- magnetofon
- linku 600 Ω
- účastnické vedení drátového rozhlasu

Malou rozhlasovou ústřednu dělíme na dva typy podle výkonových zesilovačů

AUR 110 - řídící část s mod. zdrojem a výkonovým zesilovačem 75 W
(viz příloha I a II)

AUR 120 - řídící část s mod. zdrojem a výkonovými zesilovači 2 x 75 W, tedy s celkovým výkonem 150 W

2.0. Technická data

Napájecí napětí

220 V/50 Hz

120 V/50 Hz

Příkon

AUR 110 - 230 W ± 30 W

AUR 120 - 420 W ± 50 W

Příkon výkonového zesilovače

bez vybuzení 85 W ± 10 W

při vybuzení 185 W ± 20 W

Odběr proudu rozhlasového přijímače

rozsah DV, SV, KV 6 mA ± 15%

rozsah VKV 8 mA ± 15%

Vstupní citlivost pro jednotlivé vstupy

mikrofon I a II 0,7 mV/200 - 2000 Ω

magnetofon 280 mV/10 kΩ

gramofon 160 mV/0,5 MΩ

(přizpůsobený pro typ HC 646, HC 647)

rozhlasový přijímač 20 mV/100 kΩ

(přizpůsobený typu 431 B)

linka 0,775/600 Ω

linka DR 14 V

Jmenovité výstupní napětí 100 V (výkonová část)

Jmenovitý výstupní výkon

(při 1000 Hz, jmenovitém síťovém napěti a zatížení jmenovitým zatěžovacím odporem)

AUR 110 - 75 W

AUR 120 - 150 W

Zatěžovací odpor: AUR 110 - 133 Ω

AUR 120 - 67 Ω

Při odpojení zatěžovacího odporu může stoupnout výstupní napětí v pásmu 40 až 4000 Hz max. o 16%.

Frekvenční charakteristika

Výstup 100 V	40 - 80 Hz	+ 1, - 2,5 dB
	80 - 10000 Hz	+ 1, - 1,5 dB
	10000 - 15000 Hz	+ 1, - 2,5 dB

Poznámka: frekvenční charakteristiku můžeme upravit zdůrazněním nebo potlačením výšek a hloubek

$$40 \text{ Hz} \pm 18 \text{ dB}$$

$$15 \text{ kHz} \pm 18 \text{ dB}$$

Cinител harmonického zkreslení

Výstup 100 V	60 Hz	1,8%
	1000 Hz	0,8%
	8000 Hz	1,8%

Odpolechový přijimač (měřeno na náhradní zátěži 4 Ω při 1 kHz)

vstup radio	max. 10%
ostatní vstupy	2%

Rušivé napětí

Výstup 100 V

vstup	náhradní impedance	rušivé napětí	dB
mikrofon	200 Ω	800 mV	- 42
gramofon	2200 pF	70 mV	- 63
ostatní vstupy	6800 Ω	50 mV	- 66

Rozměry

šířka	670 mm
hloubka	731 mm
výška (manipulační desky)	750 mm
výška (celková)	875 mm

Váha

AUR 110	cca 82 kg
AUR 120	cca 95 kg

Osazení elektronikami a polevodiči**Mikrofonní zesilovač**

1 x 107 NU70	T1
2 x OC 71	T2, T3
1 x 106 NU70	T4

Gramofonní zesilovač

1 x 107 NU70	T5
1 x OC 71	T6

Zesilovač pro radio

1 x 107 NU70	T7
1 x OC 71	T8

Směšovač

2 x 107 NU70	T9, T10
1 x 106 NU70	T11

Korekční zesilovač

1 x 155 NU70	T12
1 x 106 NU70	T13

Zesilovač k modulometru

1 x 107 NU	T17
1 x OC 71	T18
1 x OC 72	T19
1 x 101 NU71	T20

Odpislechový zesilovač

2 x 106 NU70	T23, T25
2 x OC 71	

Napáječ

2 x KY 701	U6, U7
2 x KY 702	U8, U9
1 x 4NZ 70	U11
1 x 6NZ 70	U12
1 x OC 72	T36

Odporový most

1 x GA 202	U13
1 x GA 201	U14

Rozhlasový přijímač

1 x AF 106	T1	VKV
1 x AF 125	T2	
3 x OC 170	T3, T4, T5	
1 x GA 206	D1, D2 (pár)	
1 x GA 201	D3	
1 x KA 501	D4	


Výkonový zesilovač

1 x EF 85	E1
1 x ECC 85	E2
2 x EL 34	E3, E4
6 x KY 704	U1 - U6
1 x KY 702	U7

3.0. Popis ovládacích prvků

Ústředna je řešena ve formě stolu, což umožňuje pohodlnou a jednoduchou obsluhu. Na obr. 1 jsou vyznačené ovládací prvky.

- 1 - Odpislechový (kontrolní) reproduktor
- 2 - Zdiíky pro připojení sluchátek. Při přepnutí přepínače odposlech do polohy 1 nebo 2 a regulátor 1 nebo 2 je vytočen z 0 polohy, čímž je odposlechový reproduktor (1) odpojený, aby nevznikla akustická zpětná vazba. V tomto případě můžeme použít pro odposlech sluchátek.
- 3 - Regulátor hlasitosti kontrolního reproduktoru.
- 4 - Zásuvka konektoru slouží k připojení mikrofonu.
- 5 - Modulometr - tento přístroj slouží ke kontrole využití výkonových zesilovačů (horní část stupnice) a též zastává funkci voltmetru pro kontrolu různých funkcí ústředny, zvlášt při nastavování výkonových zesilovačů (dolní část stupnice).
- 6 - Tlačítka pod modulometrem jsou značeny "=" "1,55 V" a "100 V". Stlačením tlačítka "=" můžeme kontrolovat stejnosměrné napětí dle polohy přepínače (8), stlačením tlačítka "1,55 V" kontrolujeme úroveň napětí pro buzení výkonových zesilovačů, po stlačení tlačítka "100 V" můžeme na měřidle kontrolovat 100 V výstup (sběrnice U, V). Na rozdíl od měření přepínačem (8) v poloze 100 V střídavých při nastavování zesilovačů, toto je kontrola 100 V na hlavních výstupních sběrnicích.
- 7 - Přepínač odposlechu (ozn. □). Před každým regulátorem je vyvedený signál na přepínač, t.z. že podle přepnutí můžeme kontrolovat signál mikrofonu 1 a 2, magnetofonu, gramofonu, přijímače a linky. Poslední tři polohy umožňují kontrolu za směšovačem (ozn. 0,5 V) za zesilovačem (ozn. 1,55 V) a na výstupních sběrnicích U, V (ozn. 100 V).
- 8 - Přepínač označený "=" slouží spolu s modulometrem (5) při stlačeném tlačítku (6) ozn. "="

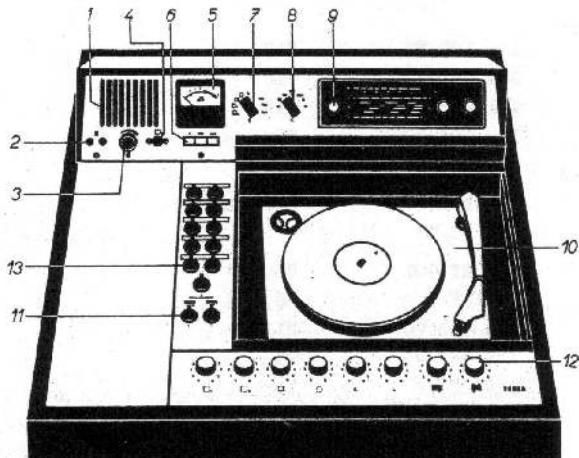

obr. 1. Ovládací prvky ústředny AUR 110

na kontrolu stejnosměrného napájecího napěti, siťového napěti, výstupního napěti výkonových zesilovačů na náhradním zatěžovacím odporu a pro kontrolu provozního stavu výkonových zesilovačů Z1 a Z2 umístěných v podstavci.

- 9 - Rozhlasový přijímač zapínáme levým knoflíkem. Krajní knoflík slouží k ladění a vlevo od něho je přepínač vlnových rozsahů.
- 10 - Zabudovaný gramofon HC 646 (HC 642). Funkce gramofonu je podrobně popsána v příslušném návodu a proto nebude uvedena. Gramofon je chráněn organickými sklem.
- 11 - Páčkové vypínače v řadě vlevo od gramofonu jsou hlavní vypínače, protože s nimi uvádíme do provozu rozhlasovou ústřednu. Prvním vypínačem ozn. "Siť" připojíme napětí pro napájecí transformátor, gramofon, žhavení elektronek a tepelné relé. Jakmile zapneme druhý vypínač označený "Anody", připojíme anodové napěti pro koncové stupně až po zapnutí tepelného relé. Můžeme tedy zapnout oba vypínače současně. Ústředna může pracovat bez koncových stupňů, to znamená, že po zapnutí vypínače "Siť" můžeme připravovat program nahráváním na magnetofon z mikrofonu, gramofonu, rozhlasového přijímače, linky a linky DR. Též je možno poslouchat radio, gramofon i magnetofon přes odposlechový reproduktor. Nad každým vypínačem je kontrolní žárovka, která rozsvícením indikuje zapnutý stav.
- 12 - Regulátory, kterými se ovládá zesílení jednotlivých modulačních zdrojů na jmenovitý výstupní výkon.
- Regulátory zleva do prava:
 - a) první mikrofonní vstup
 - b) druhý mikrofonní vstup
 - c) výstup z magnetofonu
 - d) signál z přenosky gramofonu
 - e) signál z rozhlasového přijímače
 - f) linkový vstup L - shodné označení s příslušným konektorem na horní zadní části kontrolního panelu. Všechny vstupy jsou za regulátory přivedené na směšovač, odkud odebíráme napěti pro buzení koncových zesilovačů.
 - g, h) regulátory pro úpravu frekvenční charakteristiky.
- 13 - Dvě řady vypínačů vedle gramofonu slouží k ovládání 100 V rozvodu linek. Znaky na levé svorkovnici vzadu (L1, L2) odpovídají označení vypínačům linek na horním panelu.
- Jedenáctý vypínač označený "Nucený poslech" zaručuje přenos i do repr. skříně, které mají reg. hlasitosti vypnutý.
- Na výkonových zesilovačích je přepínač, kterým můžeme na modulometru ověřovat funkci zesilovače.

3.1. Kontrola funkce jednotlivých částí ústředny

Stlačením tlačítka "=" na tlačítkovém přepínači (6) obr. 1 a přepínáním přepínače (8) provádíme kontrolu stejnosměrných napětí.

- přepínač (8) v poloze 1: výchylka ručky měřidla je ve středu modrého tolerančního pole (dolní část stupnice). Indikuje správné napětí 9 V pro přijimač.
- přepínač (8) v poloze 2: výchylka ručky měřidla v modrém poli indikuje napájení napěťových zesilovačů.
- přepínač (8) v poloze 3: výchylka ručky měřidla v modrém poli indikuje napájecí napětí 24 V pro odposlechový zesilovač a současně kontrolujeme ovládací napětí pro napájení relé.
- přepínač (8) v poloze 4: výchylka ručky přístroje na červené rysce, indikuje jmenovité síťové napájecí napětí.
- přepínač (8) v poloze 6: ozn. Z1 ověříme funkci prvého výkonového zesilovače. Analogicky v poloze 7 ozn. Z2 ověříme funkci druhého zesilovače.

3.2. Přepínač na výkonovém zesilovači

- poloha 1: výchylka ručky přístroje v modrém poli indikuje správný katodový proud el. EF 86 (vstupní elektronka výkonového zesilovače).
- poloha 2: výchylka ručky přístroje v modrém poli indikuje správný katodový proud obou systémů el. E CC86
- poloha 3 a 4: výchylka ručky přístroje na modré rysce v levé části indikuje správný kladový katodový proud jedné a druhé koncové elektronky EL 34. V případě, že indikace není v toleranci, zkontrolujeme katodovou pojistku a výchylku nastavíme natočením trimrů na předpěťové desce zesilovače po sejmání panelu.
- poloha 5: výchylka ručky na červené rysce ve středu modrého pole indikuje správné předpěti pro koncové elektronky EL 34
- poloha 6: výchylka ručky na červené rysce v modrém poli indikuje správné anodové napětí pro koncové elektronky EL 34 (790 V \pm 15 V) při jmenovitém síťovém napětí.

Připojení anodového napětí poznáme podle rozsvícené žárovky s nápisem "Anody", ale můžeme provést kontrolu i sluchem, protože zároveň se nám rozbíhá ventilátor. Když ventilátor neběží, vypneme anodové napětí a odstraníme závadu. Jestliže je vše v pořádku, můžeme ústřednu vybudit přivedeným signálem, tj. nastavíme příslušný regulátor do té míry, aby ručka modulometru ukazovala max. 0 dB (začátek červeného pole). Je třeba přesně dbát na to, aby špičky při vybuzení nezasahovaly do červeného pole. Kontrolu provádíme při stlačeném tlačítku 1,55 V. Pomocnou kontrolu správného chodu provádíme při stlačeném tlačítku 100 V pod měřidlem. Při paralelním chodu výkonových zesilovačů v případě závady dojde k automatickému odpojení druhého zesilovače a tím snížení výstupního napětí při stejně úrovni vstupního signálu.

Při vybuzení ústředny na 0 dB v poloze 1,55 V přepneme tlačítko pod modulometrem do polohy 100 V a výchylka musí být opět 0 dB. V případě závady na některém výkonovém zesilovači bude výchylka na 100 V menší, tzn. prověřit funkci koncových zesilovačů (viz kap. měření). Správnou funkci modulačních zdrojů ověřujeme současně odposlechem přes kontrolní reproduktor (1) (viz obr. 1), přičemž hlasitost regulujeme knoflikem (3). Volbou kontroly modulačního zdroje se potom řídí i nastavení přepínače shodně označeného. Mikrofony můžeme odposlouchávat jen sluchátkem, které připojíme do zdiřek (2).

4.0. Příprava k provozu a obsluze AUR 110 a 120

4.1. Připojení na síť (220 V, 120)

Ústředna se dodává v propojení na síť 220 V (viz obr. 2 viz str. 8). Připojení na síť o napětí 120V

- provádime v ústředně a v každém výkonovém zesilovači zvlášť. Připojení napěti pro ventilátor a gramofon provádime samostatně.

Připojení sítě i výstupních linek provádime na hlavní svorkovnici, ke které máme přístup po vysunutí krytu na zadní straně ústředny. Na vnitřní straně krytu je umístěný štitek, který informuje o přepínacích místech a způsob propojení voličů. Gramofon HC 642 má volič síťového napěti pod talířem. Po odstranění pojistky, která drží talíř, možno talíř sejmout a volič přepnout. Typ HC 646 má volič napěti v provedení páčkového přepinače, umístěného pod talířem.

- volič síťového napěti je na síťovém transformátoru ústředny, který je ukrytý pod malým krycím panelem v levé horní části řídícího pracoviště.
- ventilátor má volič síťového napěti umístěný vlevo při pohledu ze zadu na rám výkonových zesilovačů.
- postup připojení výkonových zesilovačů je podobný jako u voliče napěti síťového transformátoru ústředny. Zkratovací spojky propojíme podle nákresu.

Po zkontovalování správného připojení síťových voličů na napěti sítě a použití správných pojistek připojíme přívody síťového napěti; u ústředny jsou připojené svorky na svorkovnici, umístěné vzadu na pravé straně svorkovnice. Na svorku X připojíme fázový vodič, na svorku O připojíme nulový vodič. Ochranný vodič připojíme na svorku označenou zem.

4.2. Obsluha rozhlasové ústředny

Před zahájením přenosu musí být ovládaci a kontrolní prvky v následujících polohách:

- reg. jednotlivých vstupů mají být v poloze 0
- hlavní vypínače vypnuté
- vypnutý gramofon a rozhlasový přijimač
- přepínač na výkonových zes. v poloze 3 nebo 4
- stlačené tlačítko 1,55 V pod modulometrem na rozvodném panelu vlevo od gramofonu
- přepínač odpuslechu (7) přepneme na vstup, který chceme poslouchat nebo do polohy 1,55 V,
- zapneme hlavní vypínač "Síť" a "Anody"
- zapneme zvolený vstup (zdroj modulace) a uvedeme do chodu, přičemž provádime odpuslech
- kontrolujeme výchylku ručky modulometru, aby nezasahovala do červeného pole na horní části stupnice. Obsluha má během provozu neustále kontrolovat vybuzení výkonových zesilovačů,
- při provozu ústředny můžeme používat více modulačních zdrojů buď postupně nebo je směšovat,
- přepínač odpuslechu (7) přepneme z polohy 1,55 V do polohy 100 V, čímž provedeme kontrolu signálu na výstupních sběrnících U, V. Výchylka má být v obou případech přibližně stejná,
- regulátory pro úpravu frekvenční charakteristiky (basy, výšky) si můžeme podle potřeby zábarvit předenášený program.

4.4. Po skončení přenosu provedeme tyto úkony:

- stáhneme regulátory do polohy 0
- vypneme použité zdroje modulace
- vypneme vypínač "Anody", když chceme ústřednu v pohotovostním stavu,
- v případě skončení přenosu, vypneme vypínač "Síť"

5.0. Popis zapojení

5.1.

Rozhlasová ústředna se skládá z jednotlivých předzesilovačů, pomocných obvodů, směšovačů a koncových výkonových zesilovačů. Činnost ústředny bude popsána podle jednotlivých funkčních celků. Řídící pracoviště je provedené v podobě pracovního stolu, který má v podstavci umístěn jeden až dva výkonové zesilovače s ventilátorem.

Modulační část se skládá ze čtyřrychlostního gramofonu HC 646 (HC 647), rozhlasového přijimače (1PP 86451) a dynamického mikrofonu AMD 103. Technické údaje mikrofonu jsou uvedeny viz

kap. 2.0. Ostatní mod. zdroje jsou popsány ve vlastní servisní dokumentaci. Rozhlasový přijímač je upraven v tom smyslu, že odpadá ně část, protože řídící pracoviště obsahuje vlastní zesilovač.

5.2. Mikrofonní zesilovač

Mikrofonní zesilovač je stavěn tak, aby byl přizpůsoben dynamickému mikrofonu. Mikrofony na tomto principu jsou v praxi nejpoužívanější pro snímání řeči. Zesilovač je zapojen se společným emitorem, kterým dosáhneme největšího napěťového i proudového zesílení, přičemž zavedením záporné zpětné vazby dosáhneme vysokého vstupního odporu a nízkého výstupního odporu. Záporná zpětná vazba sice značně sníží zesílení zesilovače, ale i toto nám ovšem plně vyhoví pro směšovač.

K získání dostatečného zisku při malém zkreslení je použito koncového stupně pracujícího ve třídě AB. Komplementární dvojice PNP a NPN zaručuje dostatečné výstupní napětí, které odebíráme přes elektrolytický kondenzátor C9.

5.3. Gramofonový zesilovač

Gramofonový zesilovač pro krystalovou přenosku vyžaduje vysoký vstupní odpór (1 MΩ). Aby bylo zaručeno nezkreslené zpracování max. signálu, má zesilovač zesílení na nízkých kmitočtech přibližně rovné 1 (zesilovač slouží jako impedanční transformátor), t.j. že celé výstupní napětí je vedené přes odpór R27, člen Cl3-R25 (je frekvenčně závislý a upravuje stupeň vazby na vyšších frekvencích) na emitor vstupního tranzistoru. Odpor v emitoru prvého tranzistoru je zároveň odporem v kolektoru druhého tranzistoru. Obě dva tranzistory jsou zapojeny s uzemněným emitorem.

Frekvenční charakteristika zesilovače je přizpůsobena charakteristikou přenosky. Odpor R20, zapojený paralelně ke vstupu, snižuje vstupní odpór na potřebnou hodnotu a ovlivňuje charakteristiku přenosky v oblasti nízkých kmitočtů. Odpor fázového děliče pro trvající tranzistor je zapojen na emitor druhého tranzistoru. Tato varianta má lepší teplotní stabilitu. Odpor R21 zlepšuje stabilitu a odstraňuje zákmity. Odpor R24 je pracovní odpór prvého tranzistoru. Z kolektoru na bázi je zavedena záporná zpětná vazba přes kondenzátor C11, která zabraňuje zákmítům.

Emitorový odpór R28 je překlenutý kondenzátorem C14, který zamezuje zpětné vazbě. Použité zpětné vazby jsou dostatečně účinné pro spolehlivou funkci zesilovače do teploty 50°C. Vazební kondenzátor C15 vede signál na profilový regulátor.

5.4. Zesilovač pro radio

Tento zesilovač je téměř shodný se zesilovačem pro gramofon. Protože výstup z rozhlasového přijímače má impedanci kilohmou, je vazební kondenzátor C20 běžně připojený na bázi prvního tranzistoru.


5.5. Směšovací zesilovač

Směšovací zesilovač nám umožňuje směšování signálů z více modulovaných zdrojů při nejmenším vzájemném ovlivňování a při nejmenším zhoršení odstupu signálu k šumu. Ze schéma je zřejmé, že sériová zpětná vazba na emitorovém odporu R49 je zrušena elektrolytem C31. Na odporu R52 je zpětná vazba omezena odporem R55, který určuje stupeň vazby. Paralelní zpětnou vazbu tvoří odpor R51, připojený mezi emitor druhého tranzistoru a bázi prvého tranzistoru. Stabilizaci pracovního bodu prvého tranzistoru tvoří R48 a R51. Směšovací odpory (R41 - R47) jsou voleny tak, aby signál na bázi prvého tranzistoru byl ze všech zdrojů stejný. Z pracovního odporu R56 odebíráme signál přes kondenzátor C33 na vstup korekčního zesilovače, ale též přes odpor R58 pro odposlechový zesilovač.


5.6. Korekční zesilovač

Korekční zesilovač slouží k úpravě frekvenční charakteristiky v případě, že modulační signál

se frekvenčně odchyluje od předepsaného průběhu. K vysvětlení funkce slouží obr. 3a, b, c.

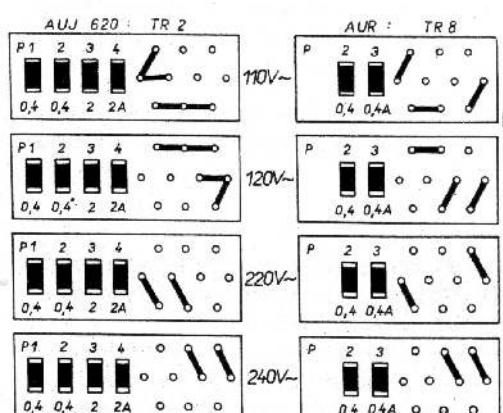

Obr. 2. Voliče síťového napětí
ve výkonovém stupni
a na síťovém trans-
formátoru

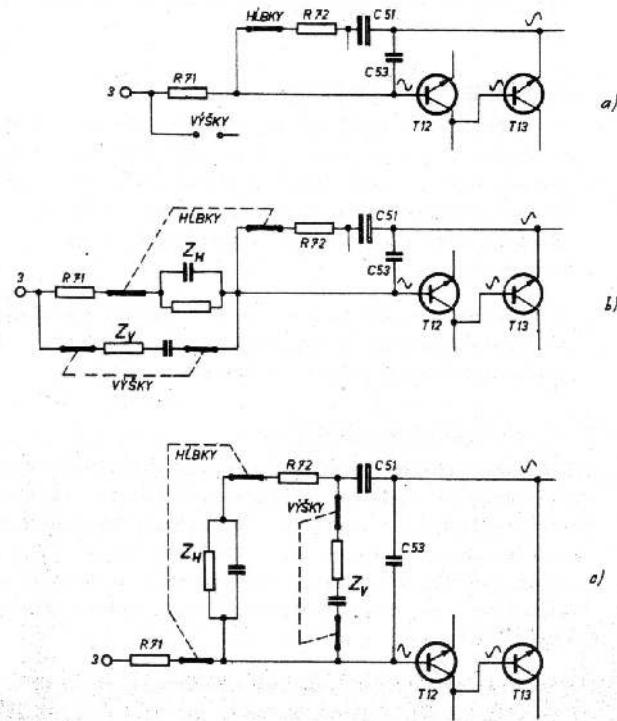

Obr. 3. Zapojení korekčních obvodů

- a) - poloha (6) u výšek i hloubek - korekce vyřazené (hloubky zkratované, výšky odpojené), signál má průběh frek. nezávislý
- b) - poloha (1 - 5) výšky nebo hloubky
- c) - poloha (7 - 11) výšky nebo hloubky mají korekční členy zařazeny do zpětnovazebního okruhu.

Korekce výšek (obr. 3b)

Celková impedance Z_V korekčního člena je pro výšky malá (odpor je velký a kondenzátor má malou reaktanci, pro hluboké tóny kondenzátor nepropustí) t.zn. že výšky jsou zdůrazněné. V pozici obr. 3c je korekční člen zařazen do zpětnovazebního okruhu a výšky jsou nejvíce potlačené.

Korekce hloubek

Z obr. 3c je zřejmé, že impedance kondenzátoru (v členu Z_H) je pro vysoké frekvence zanedbatelná a proto jsou potlačené vysoké tóny, protože uvedené prvky jsou zapojené v záporné zpětné vazbě. Naproti tomu stejný kondenzátor na obr. 3b je v cestě signálu a tedy vysoké frekvence propouští, zatímco hluboké tóny mají v cestě velký odpor a téměř nekonečnou impedanci kondenzátoru. Možno říci, že tímto způsobem jsou hloubky v případě b potlačené a v případě c zdůrazněné.

Teplotní stabilita pracovních bodů pro oba stupně je zaručena jednosměrnou zpětnou vazbou ze středu emitorového odporu (R_{77} , R_{78}) druhého tranzistoru (pracuje jako sledovač) přes odpor R_{79} na vstup prvního tranzistoru (přes odpor R_{74}). První tranzistor pracuje se společným emitorem. Signál se odebírá z pracovního odporu R_{76} přímou vazbou na bázi tranzistoru T_{13} .

5.7. Zesilovač k modulometru

Když porovnáme schéma tohoto zesilovače s mikrofonním zesilovačem, zjistíme, že jde o velmi podobné zapojení kromě vstupu, kde nyní není třeba zapojení pro optimální šumové přizpůsobení. Tranzistor T17 pracuje v zapojení se společným emitorem a signál přivádíme na jeho bázi přes vazební kondenzátor C81 z bodu 3.

Aby bázový dělič příliš nesnižoval vstupní impedanci, je do jeho středu přivedený střídavý signál z emitoru vstupního tranzistoru přes kondenzátor C82. Báze je připojena na střed děliče přes odporník R103.

Zvýšení vstupního odporu samotného vstupního tranzistoru dosáhneme též střídavou zápornou zpětnou vazbou na emitoru. Větší část emitorového odporu R108 je blokována elektrolytickým kondenzátorem C83 a slouží k stabilizaci pracovního bodu.

Koncový stupeň pracuje ve třídě AB s komplementárními tranzistory.

5.8. Odpuslechový zesilovač

Zesilovač je obdobně zapojený jako již dříve popsáno zesilovač mikrofonní. proud báze je stabilizován básovým děličem R142 - R149. Kondenzátor C107 odstraňuje zmenšování vstupního odporu vlivem R141.

Koncový stupeň (T27 - T28) je nesouměrný, avšak na rozdíl od mikrofonního zesilovače jsou oba typy PNP. Báze obou tranzistorů jsou buzené navzájem v protifázi, takže se střídavě jeden tranzistor nebo druhý tranzistor otvírá více nebo méně.

Budící stupeň je řešený s komplementárními tranzistory. Signál z tranzistoru T24 přichází na bázi tranzistoru T25 přímo a na bázi T26 přes odpory R153, R154, na kterých se vytváří úbytek potřebný k vytvoření klidového předpěti pro báze obou tranzistorů. Celková stabilita proudu obou bází je tvořena odporem R153, R154, R155, R156.

Termistor, který je upevněný na chladicím plášti koncových tranzistorů, přenáší jen teplotní změny a působí k vyrovnání výkyvů klidových kolektorových proudu koncových tranzistorů.

5.9. Výkonový zesilovač AUJ 620

Zesilovač o výkonu 75 W je řešený klasickým způsobem s elektronkami, tudíž nebude podrobně popsán.

K vybuzení zesilovače je potřebí 140 mV, bez zpětné vazby 7 mV. Tento signál je přiveden na vstupní elektronku EF 86 přes potenciometr R1 a vazební kondenzátor C1. Katodový odporník je z větší části blokován elektrolytickým kondenzátorem C2 (R3) a na menší části odporník R4 je přivedena zpětná vazba. Zesílený signál z anody je přiveden na mřížku dvojitě triody ECC 85. Aby byl vyloučen nepříznivý vliv vazebních členů na kmitočtovou charakteristiku zesilovače, je zesílené napětí z pracovního odporu R9 přivedeno na řídici mřížku dalšího stupně přímo (E2a). Část (E2b) pracuje jako invertor buzený ze společného katodového odporu R11. Signál (napětí) z pracovních odporek (R13, R14) přiváděme na řídici mřížky elektronek EL 34. Koncový stupeň pracuje ve třídě B, čímž je dosaženo vysoké účinnosti (40%). Výstupní transformátor TR3 má 100voltový výstup (svorky 8,9) a zpětnovazební vinutí (10, 11). Anody zesilovače jsou napájeny ze zdvojovovače. Anody budícího stupně a stinici mřížky koncových elektronek jsou napájeny z jednocestného usměrňovače. Kontrola žhavení je prováděna žárovkou Z1, která je připojena k žhavicimu vinutí elektronek celého výkonového zesilovače. Připojení anod je signalizováno žárovkou Z2, která je napájena ze samostatného vinutí TR2 (9 - 10). Přesnou hodnotu předpěti nastavujeme potenciometry R18, R19, které jsou spojeny se zemi přes pevný odporník R23, čímž je stanovena přesná hranice předpěti, a to na 30 V. Odpory R21, R22 chrání koncové elektronky, aby při případném porušení potenciometru nezůstaly bez předpěti.


V katodě každé koncové elektronky jsou pro měřící účely odpory (R28, R29), které mají v sérii pojistku (P5, P6) z ochranných důvodů pro případ průrazu v koncové elektronce. Paralelně

k pojistkám jsou připojeny odpory R27, R30, aby katody elektronek nezůstaly při přerušení pojistek odpojeny.

Kromě toho můžeme přerušení pojistky poznat na modulometru (malý proud). Ze stejnosměrných hodnot ještě můžeme kontrolovat katodový proud budícího stupně. Kontrola předpěti řidicích mřížek koncových elektronek je provedena přímo vývodem z filtrálního elektrolytu ClO.

5.10. Paralelní chod

U rozhlasové ústředny AUR 120 pracují výkonové zesilovače ($2 \times 75\text{ W}$) paralelně.

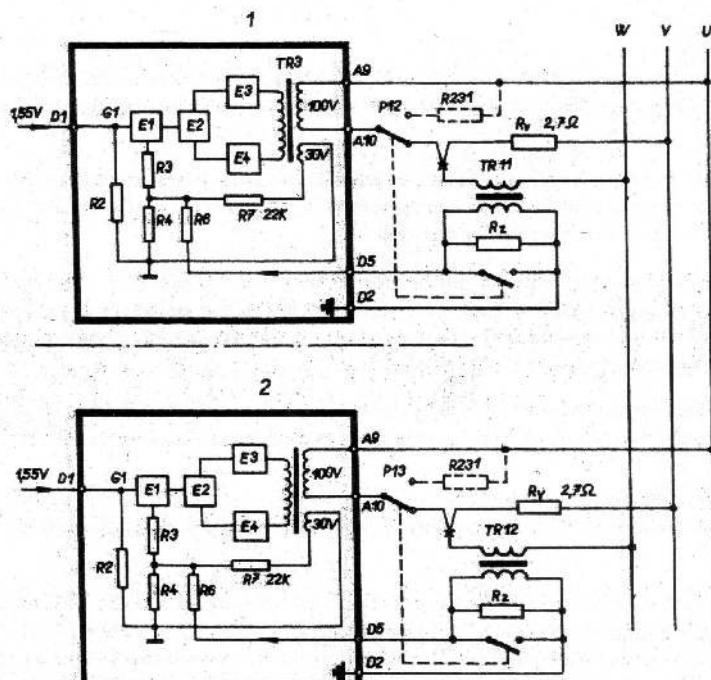

Obr. 4. Paralelní chod výkonových zesilovačů

Zapojení při **paralelním chodu** je založeno na automatické změně zpětné vazby, čímž je regulo-ván zisk výkonových zesilovačů tak, aby nedošlo k nerovnoměrnému zatěžování jednotlivých ze-silovačů.

Vývody U, V jsou normální sběrnice výstupu 100 V. V poloze přepínače P12 (P13) (obr. 4) jsou výstupy připojeny na 100 V. V poloze opačné je výstupní okruh odpojen a zesilovač pracuje do náhradní zátěže $130\text{ }\Omega$.

W - je pomocná sběrnice, na kterou jsou připojeny transformátory pro paralelní chod (TR11, TR12), tedy mezi W a kontakty A10 na zesilovači. Paralelně připojený odpor Rz je proti zákmi-tům.

V případě, že pracuje jenom jeden zesilovač (paralelní chod je vyřazený), je nutné odpojit přívod k transformátoru TR11 (TR12) v bodě označeném x.

Kdyby zůstal transformátor připojený, zatěžoval by okruh. Když se zvýší např. výkon prvního zesilovače, stoupne jeho výstupní proud, čímž bod A10 (Z1) má vyšší napětí jako bod A10 (Z2), takže začne protékat proud přes vinutí transformátoru TR11, sběrnice W a vinuti transformátoru TR 12 na svorku A10 (Z2). Indukované napětí z transformátoru TR11 se přičítá k zpětnovazebnímu (TR3) a tím výkon zesilovače klesá. Naopak v transformátoru TR12 se indukuje napětí v protifázi s napětím zpětné vazby, čímž výkon zesilovače stoupá. Správné nastavení úrovni zesilovače provádime potenciometrem R1 a kontrolujeme napětí na odporu R231 (při správném nastavení zesilovače je mezi svorkami D2 a D5 nulové napětí).

5.11. Rozhlasový přijímač

Použity rozhlasový přijímač je odvozený z typu 431B "Havana" (viz servisní dokumentace na tento přijímač). Protože však rozhlasové pracoviště má vlastní odposlechový zesilovač, je v přijímači některý díl vypuštěný. Druhá hlavní změna spočívá v tom, že je vypuštěna feritová anténa. Přijímač je upraven pro venkovní anténu.

6.0. Měření a nastavování jednotlivých obvodů

Vhodné měřicí přístroje a pomůcky:

- Avomet II
- Voltmetr BM 289 Tesla
- Při stejnosměrných měřeních je svod zapojený (vstupní odpor voltmetu je 2,5 MΩ). Když je svod zapojený, jsou naměřené hodnoty vyšší než uváděné.
- Nízkofrekvenční milivoltmetr Tesla BM 310 nebo BM 384
- Osciloskop Tesla (Křížik) T565
- Zkresloměr Tesla BM 224
- Zdroj stejnosměrného napětí
- Tónový generátor Tesla BM 344 (Při měření zkreslení je vhodné zmenšit vazbu generátoru tak, aby jeho max. napěti bylo 6 až 7 V. Vlastní zkreslení poklesne na 0,2 až 0,3%)
- Standardní umělá anténa dle normy ČSN 367090, čl. 61.

6.1. Stejnosměrné napětí a proudy

- a) Naměřené hodnoty jsou informativní, které se v průměru mohou lišit o $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, jde o měření prováděné při teplotě 20 až 25°C, bez vybuzení. Měřeno Avometem II.

Tranzistor	Měřené mezi elektrodou - bodem	Naměřená hodnota /V/	Poznámka (rozsah /V/)
T1-107NU70	K - 6	- 1,1	6
	B - 6	- 6	12
	E - 6	- 6,25	12
T2-0C71	K - 6	- 6,35	12
	B - 6	- 1,1	6
	E - 6	- 0,95	6
T3-0C71	K - 6	- 12	12
	B - 6	- 6,6	12
	E - 6	- 6,55	12
T4-106NU70	B - 6	- 6,35	12
	E - 6	- 6,5	12

Tranzistor	Měřené mezi elektrodou - bodem	Naměřená hodnota /V/	Poznámka (rozsah /V/)
T5-107NU70	K - 3	- 2,5	12
	B - 3	- 4,5	12
	E - 3	- 4,7	12
T6-OC71	K - 3	- 5,6	12
	B - 3	- 2,5	12
	E - 3	- 2,3	12
T7-107NU70	K - 3	- 2,4	12
	B - 3	- 4,1	12
	E - 3	- 4,3	12
T8-OC71	K - 3	- 5,8	12
	B - 3	- 2,4	12
	E - 3	- 2,2	12
T9-107NU70	K - 10	- 7,5	12
	B - 10	- 8,8	12
	E - 10	- 8,9	12
T10-107NU70	K - 10	- 4	12
	B - 10	- 7,5	12
	E - 10	- 7,7	12
T11-106NU70	B - 10	- 4	12
	E - 10	- 4,15	12
T12-155NU70	K - 3	- 6,35	12
	B - 3	- 9,1	12
	E - 3	- 9,25	12
T13-106NU70	K - 3	0	-
	B - 3	- 6,35	12
	E - 3	- 6,6	12
T17-107NU70	K - 6	- 1,1	12
	B - 6	- 6	12
	E - 6	- 6,3	12
T18-OC71	K - 6	- 6,4	12
	B - 6	- 1,1	6
	E - 6	- 1	6
T19-OC72	K - 6	- 12	12
	B - 6	- 6,6	12
	E - 6	- 6,6	12
T20-101NU71	B - 6	- 6,4	12
	E - 6	- 6,5	12
T23-106NU70	K - 2	- 0,7	6
	B - 2	- 9,7	30
	E - 2	- 10	30
T24-OC71	K - 2	- 12,2	30
	B - 2	- 0,7	6
	E - 2	- 0,55	6

Tranzistor	Měřené mezi elektrodou - bodem	Naměřená hodnota /V/	Poznámka (rozsah /V/)
T25-106NU7D	E - 2	- 0,05	6
	B - 2	- 12,2	30
	E - 2	- 12,3	30
T26-0071	E - 2	- 24	30
	B - 2	- 12,5	30
	E - 2	- 12,4	30
T27-GC502	E - 2	- 12,3	30
	B - 2	- 0,05	30
T28-GC502	E - 2	- 24	30
	B - 2	- 12,4	30
	E - 2	- 12,3	30

Pro informaci jsou uvedeny spotřeby jednotlivých tranzistorových zesilovačů:

- mikrofonní zesilovač 2 mA
- gramofonový zesilovač 2,1 mA
- zesilovač pro radio 2,1 mA
- směšovací zesilovač 2,1 mA
- korekční zesilovač 2,7 mA
- zesilovač k modulometru 2 mA
- odposlechový zesilovač 83 mA (klidový proud 3 mA, při napájecím napětí 24 V)

b) Výkonový zesilovač (měřeno voltmetrem BM289 Tesla, svod zapojeny)

Elektronka	Měřeno mezi zemí a elektrodou	Rozsah přístroje	Naměřená hodnota
E1-EP86	anoda (b.6)	100 V	62 V
	2. mřížka (b.1)	100 V	70 V
	katoda (b.3)	3 V	1,5 V
E2-ECC85	katoda (b.3)	100 V	70 V
	anoda I	300 V	235 V
	anoda II	300 V	230 V
B3 EL34 B4	2. mřížka (b.4)	1000 V	390 V
	1. mřížka (b.3)	1000 V	-43 V

Klidový katodový proud konc. elektr. je 25 mA.

6.2. Měření a kontrola střídavých napětí a proudu

A. Mikrofonní zesilovač

1) Citlivost

Na výstup zesilovače (bod 5-6) připojíme nf voltmetr a osciloskop. Výstup z RC generátoru nastaveného na frekvenci 1 kHz přivedeme na vstup mikrofonního zesilovače přes odporový dělič $2k \cdot 220 \Omega$.

Na výstupu nám voltmetr má ukázat 3 V při $210 \text{ mV} \pm 30 \text{ mV}$ vstupního napáti. Ořezávání sinusovky nastává až při 3,5 V a má být přibližně symetrické.

2) Frekvenční charakteristika

Vybudujte zesilovač na 0,775 V (0 dB) při 1 kHz z tónového generátoru. Odchylky pro danou frekvenci nesmí být větší než 0,3 dB (50 Hz) a 0,2 dB (10 kHz).

3) Činitel harmonického zkreslení

Na výstup připojíme zkresloměr. Při výstupním napětí 3 V nesmí zkreslení překročit 0,5% při 60 Hz, 0,4% pro 1 kHz a 0,8% pro 8 kHz. Na vstupu je zapojený tónový generátor.

B. Zesilovač pro gramofon

1) Citlivost

Generátor nastavíme na frekvenci 1 kHz a připojíme na body 1 a 2 (zem). Měřič výstupního napětí (nf milivoltmetr) zapojíme mezi svorky 4 a 3 (zem). Pro 1 V na výstupu má být $0,75 V \pm 0,1 V$ na vstupu. Na osciloskopu je možné kontrolovat ofezávání vrcholků sinusovky, které nastává cca od 2,1 V a má být symetrické.

2) Zesilovač vybudíme generátorem na 0,775 V (0 dB) při frekvenci 10 kHz. Pro jednotlivé frekvence mají být měřené hodnoty následující: $-4 \text{ dB} \pm 0,3$ pro 60 Hz
 $2 \text{ dB} \pm 0,5$ pro 1 kHz

Činitel harmonického zkreslení
Na výstup připojme zkresloměr a na vstup generátor. Při 1,5 V výstupního napětí nesmí

—3—

Generátor nastavíme na frekvenci 1 kHz mezi body 1 a 2 (zem) a nf milivoltmetr mezi svorky 4 a 3 (zem). Při 1 V na výstupu má být na vstupu cca 200 mV \pm 30 mV. Ořezávání návratného zpětnovazebního kmitu je možné v rozmezí 0 až 100%.

3) Frekvenční charakteristika

Generátorem vybudíme zesilovač na 0,775 V (0 dB) při frekvenci 1 kHz .
Odcihyky pro danou frekvenci: 0,2 dB (60 Hz)
0,3 dB (10 kHz)

3) Činitel harmonického zkreslení

Na výstup připojíme zkresloměr a na vstup generátor. Pro 1,5 V výstupního napětí nesmí zkreslení překročit 0,3% při 1 kHz, 0,5% při 60% a 0,5% při 8 kHz.

D. Směšovací zesilovač

1) Citlivost

Generátor nastavený na frekvenci 1 kHz připojíme mezi bod 8 (zem) a body (1 až 7) jednotlivé vstupy. Na nf milivoltmetru zapojeném mezi body 11 a 10 nastavíme 1 V.

Na vstupech zesilovače má být toto napětí:

Body 1 - 8, 2 - 8	60 mV ± 12 mV
Body 5 - 8	160 mV ± 30 mV
Na ostatních vstupech	410 mV ± 80 mV

Ořezávání sinusovky výstupního napětí nastává cca při 2,1 V.

2) Frekvenční charakteristika

Generátorem vybudíme zesilovač na 0,775 V (0 dB) při frekvenci 1 kHz do vstupu 3. Odchylka nesmí být větší než 0,2 dB při 60 Hz a 10 kHz.


3) Cínitel harmonického zkreslení

Na výstup (body 11 a 10) připojíme zkresloměr. Na body 3-8 generátor se zkreslením menším než 0,3%. Při výstupním napěti 1,5 V nemá zkreslení překročit 0,5% (60 Hz), 0,4% (1 kHz) a 0,6% (8 kHz).

E. Korekční zesilovač

1) Citlivost

K desce korekčního zesilovače připojíme pomocné obvody dle obr. 5.

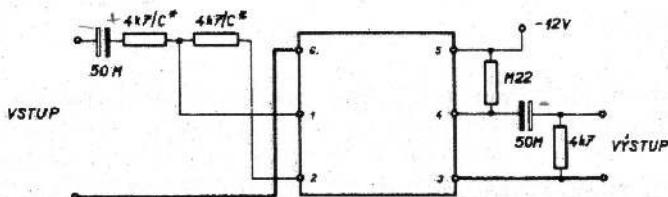

Obr. 5. Pomočné obvody pro kontrolu korekčního zesilovače

Na výstup připejme nf milivoltmetr. Na vstup připojíme RC generátor a vybudíme zesilovač na 1 V při frekvenci 1 kHz. Vstupní napětí má být $1,025 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$.

Ořezávání sinusovky nastává při 1,8 V.

2) Frekvenční charakteristika

Generátorem vybudíme zesilovač na 0,775 V (0 dB) při frekvenci 1 kHz. Odchylky frekvenční charakteristiky nesmí na 40 Hz a 15 kHz překročit $\pm 0,1 \text{ dB}$.

3) Cínitel harmonického zkreslení

Zesilovač vybudíme na 0,8 V. Zkreslení nesmí překročit 0,5% na 60 Hz, 0,3% na 1 kHz a 0,4% na 8 kHz.

F. Zesilovač k modulometru

1) Citlivost

Tónový generátor připojíme mezi body 3-2 (zem) a nf milivoltmetr mezi body 7 a 6. Při výstupním napěti 3 V má být na vstupu $37 \text{ mV} \pm 4 \text{ mV}$. Ořezávání vrcholků sinusovky nastává při 3,5 V.

2) Frekvenční charakteristika

Zesilovač vybudíme generátorem na 0,775 V (0 dB) při 1 kHz. Odchylky nesmí překročit 0,2 dB při 60 Hz a 0,4 dB pro 10 kHz.

3) Cínitel harmonického zkreslení

Generátor připojíme mezi body 3-2. Zkreslení dobrého zesilovače nesmí překročit (pro 3 V na výstupu) 0,5% na 60 Hz, 0,4% na 1 kHz a 0,8% na 8 kHz.

G. Odpolechový zesilovač

1) Citlivost

Odpojíme výstupní transformátor TR7 a místo něho připojíme odpór 39Ω na body 4-5 a parallelně k němu nf milivoltmetr. Tónový generátor nastavený na frekvenci 1 kHz připojíme mezi body 1-2 (zem). Pro 6,25 V výstupního napětí má být na vstupu 22 mV ± 4 mV. Ofrezání sinusovky nastane při 7,1 V a má být přibližně symetrické.

2) Frekvenční charakteristika

Zesilovač vybudíme generátorem na 2,45 V (+10dB) při 1 kHz. Odchylky nesmí překročit 3 dB při 150 Hz, 1,5 dB při 15 kHz.

3) Cínilo harmonického zkreslení

Na body 1-2 připojíme generátor se zkreslením menším než 0,3%. Zesilovač vybudíme na jmenovitý výstupní výkon 1 W (6,25 V na odporu 39Ω). Zkreslení nesmí být větší než 1% při 200 Hz a 1 kHz. Zkreslení 2% může být při 8 kHz.

H. Výkonový zesilovač

1) Kmitání

Na výstupní svorky "U" (živý) a "V" (zem) zapojíme nf milivoltmetr a osciloskop. Všechny regulátory hlasitosti jsou v poloze 0. Páčkový přepínač na otočném rámu výkonové části v poloze "Paralelní chod". Zatěžovací odpór zapojený na výstupní lince "L₁" a příslušný páčkový přepínač je zapnutý. Po zapnutí vypínače "Siť" se rozsvítí kontrolní žárovky na výkonových zesilovačích i na zapínacím panelu, sepnou relé "G₁" a "G₂". Při zapnutí vypínače "Anody" se cca za 30 vteřin po zapnutí žhavení zapnou anody, což je signalizováno žárovkou "Anody" na výkonových zesilovačích i v ovládacím panelu. Osciloskopem kontrolujeme, zda nekmitá ústředna. Přičina kmitání na středních frekvencích s výstupním napětím vyšším než 100 V bývá zpravidla nesprávně zapojený obvod kladné zpětné vazby. Na vysokých frekvencích s výstupním napětím menším než 100 V je zpravidla chybňý výstupní transformátor (velká rozptylová indukčnost), anebo zpětnovazební člen R7-C4.

2) Citlivost

Z RC generátoru přes linkový vstup vybudíme ústřednu na 0,5 V při frekvenci 1 kHz na výstupu.

Ztlačíme tlačítko " * ".

Přepínač stejnosměrných napětí " = " přepneme do polohy "100 V". Páčkový přepínač na otočném rámu patřící zesilovači "Z₁" přepneme do polohy "Nastav 100 V". Citlivost zesilovače nastavíme potenciometrovým trimrem R1 tak, aby na náhradním zatěžovacím odporu R231 bylo napětí $102 V \pm 1 V$. Potenciometrem R223 nastavíme výchylku modulometru na 0,2 dB. Páčkovým přepínačem na otočném rámu přepneme zpět do polohy "Paralelní chod". Stejným způsobem nastavíme zesilovač "Z2". Ztlačíme tlačítka "100 V" pod modulometrem a kontrolujeme výchylku modulometru 0 dB. (V případě nesouhlasu dostavíme potenciometrem R223). Ztlačíme tlačítko "1,55 V" a potenciometrem R221 nastavíme výchylku ručičky na modulometru na 0 dB. Ztlačením tlačítka "100" se nesmí výchylka ručky modulometru změnit o více než ± 1 mm.

3) Paralelní chod

Ústřednu vybudíme na 100 V. Pro typ AUR 120 přepneme páčkový přepínač výkonového zesilovače "Z₁" do polohy "Nastav. 100 V".

Výstupní napětí musí poklesnout ze 100 V na 43 ± 5 V. Páčkový přepínač zpět do polohy "Paralelní chod". Stejným způsobem kontrolujeme i druhý zesilovač "Z₂". Ústřednu vybudíme na 100 V při frekvenci 1 kHz. Spojením výstupních svorek "V" a "W" musí výstupní napětí poklesnout ze 100 V na $54 V \pm 4 V$.

4) Vzestup napětí na 100 V výstupu

Ústřednu vybudíme na 100 V z RC generátoru. Odpojením jmenovitého zatěžovacího odporu může výstupní napětí stoupnout max., v pásmu 40 až 4000 Hz o 16%. Po skončení měření připojíme zatěžovací odpor.

5) Frekvenční charakteristika

Zesilovač vybudíme na 50 V při 1 kHz. Odchylka nesmí překročit 1 dB při 40 Hz, 0,5 dB při při 60 Hz, 0,7-dB při 10 kHz a 1,5 dB při 15 kHz.

6) Cíničel harmonického zkreslení

Měříme tónovým generátorem se zkreslením menším než 0,3%. Při výstupním napěti 100 V a frekvenci 1 kHz nemá být zkreslení větší než 0,7%.

Při frekvencích 60 Hz a 8 kHz (měříme při výstupním napěti 90 V) může být zkreslení max. 1,5%. Uvedené hodnoty platí pro chod naprázdno.

7) Měření rušivého napětí

Potenciometr nastavíme na minimum výstupního napěti. Přepínačem Pl měrných bodů v poloze 3 a 4. Na vstupu není signál. Na výstupních svorkách zesilovače (A9 - A10) má být rušivé napětí menší než 30 mV.

6.3. Sladování rozhlasového přijímače


Postup je v podstatě stejný s nastavovacím předpisem uvedeného v SN pro přijímač 431B Havana.

Příprava ke sladování

- Odpojením reproduktoru a připojením výstupního měřidla a náhradního odporu (4 Ω/ 1k - bezindukční).
- Přepínač Pl (vlevo od měřidla) přepneme do polohy "R" a regulátor hlasitosti R227 - vpravo od reproduktoru vytočíme na maximum.
- Kde se ve sladovacím předpisu hovoří o připojení zkušebního vysílače přes rámovou anténu, je třeba nahradit připojení přes umělou anténu (ČSN 367090, čl. 61) na vstup přijímače.

Odchylky vlastního nastavení

Protože vstupní okruhy běžných rozsahů nemají feritovou anténu, jsou tedy osazeny odlišnými cívками než u typu 431B. Uvádíme sladování oscilátorových a vstupních okruhů na těchto rozsazích.

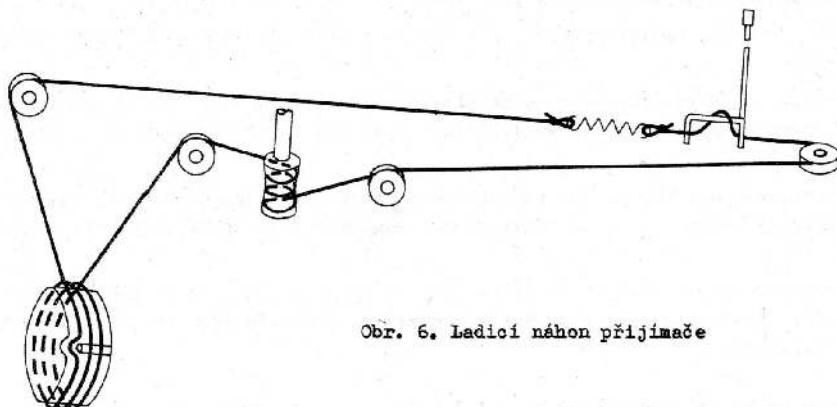

Obr. 6. Ladící náhon přijímače

Podmínky:

- na výstupu výkon cca 50 mW (tz. na voltmetru cca 0,5 mV)
- regulátor hlasitosti na maximum
- ladíme na maximum výstupního měřidla, přičemž ukazatel ladění nastavíme na příslušné značky na stupnici
- modulace zkušebního vysílače AM, t.j. 400 Hz, 30%

Postup	Zkušební vysílač		Rozsah	Sladovací prvek	
	připojení	kmitočet		oscilátor	vstup
1,3 2,4	vstup	155,5 kHz 284,15 kHz	dv	L 112 C 114	L 73 C 105
5,7 6,8	vstup	600 kHz 1558 kHz	sv	L 98 C 100	L 76 C 96
9,11 10,12	přes odporník 200 Ω na dipól VKV	6,5 MHz 15,3 MHz	kv	L 109 C 112	L 106 -

Citlivost

a) velmi krátké vlny

Citlivost měříme při stejných podmínkách jak je uvedeno SN pro 431B. Pro výstupní výkon 50 mW a odstup signálu od šumu 26 dB změříme citlivost přijímače na kmitočtech 66 a 73 MHz. Geometrický průměr (druhá odmocnina z násobku) citlivosti musí být v rozmezí $20 \mu\text{V} \pm 4 \text{ dB}$.

b) dlouhé vlny

Měříme při 50 mW výstupního výkonu a odstupu signálu od šumu 10 dB. Signál přivádíme pomocí umělou anténou (dle normy) o kmitočtu 150 kHz, 200 kHz a 250 kHz, amplitudově modulovaný. Geometrický průměr citlivosti $50 \mu\text{V} \pm 4 \text{ dB}$.

c) střední vlny

Přivádíme signál o kmitočtu 600 kHz, 1 MHz a 1,4 MHz. Geometrický průměr $30 \mu\text{V} \pm 4 \text{ dB}$. Rozsah přepnout na SV.

d) krátké vlny

Přivádíme signál o kmitočtu 7,2 MHz, 9,6 MHz a 11,8 MHz. Geometrický průměr citlivosti: $40 \mu\text{V} \pm 4 \text{ dB}$

e) velmi krátké vlny

Nemění se postup nastavování u cívek L7, L8.

- 1) Signál přivádíme na vstupní zdiřky buď přímo, nebo přes symetrisační člen o vstupní impedanci 300Ω .
- 2) Ze zkušebního vysílače zavedeme modulovaný signál 65 MHz do zdiřek pro dipól. Ladící kondenzátor vytvoříme na největší kapacitu. Jádrem cívky L6 nařídíme největší výchylku měřidla.
- 3) Stejným způsobem postupujeme při zavedení signálu 74 MHz. Ladící kondenzátor vytvoříme na nejmenší kapacitu. Doladovacím kondenzátorem C13 nařídíme na největší výchylku měřidla.
- 4) Za stejných podmínek nařídíme při největší kapacitě ladícího kondenzátoru jádrem cívky L4 a při nejmenší kapacitě ladícího kondenzátoru doladovacím kondenzátorem C5 největší výchylku měřidla.

6.4. Kontrola frekvenční charakteristiky celé ústředny na 100 V výstupu

Na vstup "mikrofon 1" připojíme přes dělič 10:1 RC generátor. Regulátor hlasitosti "mikr. 1" nastavíme na maximum.

Odechylný frekvenční charakteristiky nesmí překročit hodnoty v následující tabulce:

f (Hz)	40	60	1000	10000	15000
dB	+ 1 - 2,5	+ 1 - 1,5	0	+ 1 - 1,5	+ 1 - 25

Při měření nesmí výstupní napětí překročit 50 V. Stejným způsobem kontrolujeme vstup "mikrofon 2".

6.5. Ústřední harmonické zkreslení celé ústředny na 100 V výstupu

Na vstup "mikr.1" připojíme přes dělič 10:1 RC generátor se zkreslením menším než 0,2% při 1000 Hz a 0,3% při 60 a 8000 Hz. Na RC generátoru nastavíme napětí 200 mV. Zkreslení zatíženého zesilovače nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

f (Hz)	60	1000	8000
k %	1,8	0,8	1,8

Uvedené hodnoty nesmí být překročeny ani při chodu neprázdné. Stejným způsobem měříme i vstup "mikrofon 2".

6.6. Měření cizích napěti celé ústředny

Odpojíme uzemnění a fázovou zkoušeckou přezkoušime, zda kostra není pod napětím.

- Na výstupní svorky "U" a "V" zapojíme nf milivoltmetr a osciloskop. Při stáhnutí reg. hlasitosti nesmí cizí napětí na svorkách "U" a "V" překročit 30 mV.
- Vstup pro magnetofon zatížíme náhradním odporem 10k, linku odporem 600 Ω a rádio zatížíme náhradním odporem 6k8 (přívod z rozhlasového přijímače je odpojený). Postupně vytočíme reg. hlasitosti do polohy 10. Cizí napětí na svorkách nesmí "U" a "V" překročit 40 mV.
- Na vstup gram. zesilovače připojíme kondenzátor 2k2 (přívod z gramochassis je odpojený). Reg. hlasitosti nastavíme do polohy 10. Cizí napětí na svorkách "U" a "V" nesmí překročit 50 mV.
- Na vstup "mikrofon 1" připojíme náhradní odpór mikrofonus 200 Ω. Regulátor hlasitosti "mikrofon 1" vytočíme do polohy 10. Cizí napětí na svorkách "U" - "V" nesmí překročit 0,3 V (průměrná hodnota cizího napěti má být cca 0,13 V).

Poznámka: Stejným způsobem měříme vstup "mikrofon 2".

Po skončení měření ústřednu opět uzemníme.

6.7. Měření stability ústředny

- Vstup "mikrofon 1" necháme volný. Regulátor hlasitosti nastavíme do polohy 10. Regulátor hlasitosti nastavíme do polohy 10. Regulátor korekci výšek a kloubek vytočíme do polohy +5 a zpět. Na výstupních svorkách "U" - "V" se nesmí objevit kmitání. Stejným způsobem kontrolujeme i vstup "mikrofon 2". Uvedenou kontrolu provádíme se zatíženými vstupy 200 Ω odporu.


6.8. Kontrola 100 V výstupních linek

Ústřednu vybudíme na 100 V při frekvenci 1 kHz. Reproduktorem přizpůsobeným na 100 V rozvod zkoušíme signál na svorkách "L1" až "L10" proti společné sběrnici (horní).

Při zapnutí vypínače "Nucený poslech" musí být na signál na společných sběrnicích "L" a "N".

7.0. Navijecí předvýsy pro transformátory

7.1. Vstupní transformátor TR3 3AN 670 05

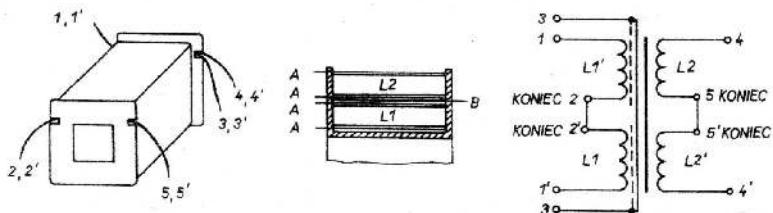


Obr. 7. Zapojení transformátoru TR3

Vinutí	Počet závitů	\varnothing vodiče (Cu)	Izolace	Odpor (Ω)
L 1	400	0,125	P	14 \pm 2
L 2	1200	0,125	P	270 \pm 27

Poznámka: 1) A - 2 vrstvy fólie "PET" 0,04 mm
 B - měděná fólie nesmí tvořit závit nakrátko
 2) vinutí bez překladu mezi vrstvami

7.2. Původní transformátor TR6 3AN 657 06
 cívka 3AK 617 04

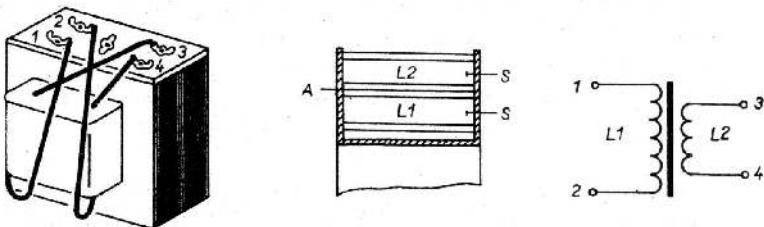

Obr. 8. Zapojení transformátoru TR6

Vinutí	Počet závitů	\varnothing vodič Cu	Izolace	Odpor	Napětí naprázdno
L 1	2450	0,071	P	760	100 V
L 2	54	0,3	P	1,14	2,2 V


Poznámka:

- 1) S - Každou 3. vrstvu proložit 1 x 0,03 lakovaným papírem
- 2) A - Mezi vinutí 3 x folii PET 0,04 mm
- 3) Po navinutí obou vrstev opět 3 x folie PET 0,04 mm a 1x ochrannou lepící pásku

7.3. Výstupní transformátor TR7_3AN 674 01

(odposlechový)

cívka 3AK 637 01

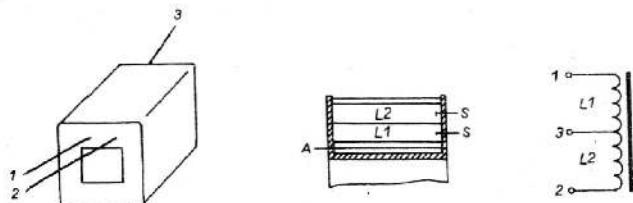

Obr. 9. Zapojení transformátoru TR7


Vinuti	Počet závitů	\varnothing vodič Gu	Izolace	Odpor v ohmech
L 1	84	0,4	P	0,84
L 2	40	0,67	P	0,16

Poznámka:

- 1) A - Na kostříčku cívky navineme 1x lakovaný papír 0,06 mm
- 2) S - Každou vrstvu přeložíme 1x lakovaným papírem 0,06 mm

7.4. Transformátor pro paralelní chod TR11, TR12_3AN 65700

cívka 3AK617 00

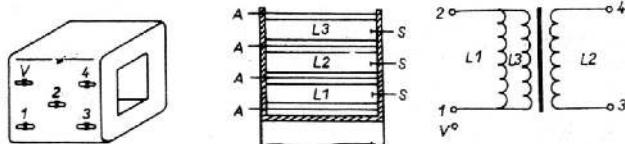


Obr. 10. Zapojení transformátorů TR11 a TR12

Vinuti	Počet závitů	\varnothing vodiče cm	Izolace	Odpor v Ω	Napětí naprázdno
L 1	145	0,335	P	2,7	1,95 V
L 2	220	0,335	P	4,6	3 V
L 3	145	0,335	P	3,4	1,95 V

- Poznámka: 1) A - Kostříčku cívky mezi vinutím a po navinutí 2 x 0,4 mm fólie "PET"
2) S - Každou vrstvu závitů proložíme lakovaným papírem 1 x 0,6 mm

Z.5. Žhavíci transformátor AUJ 620: TR1 3AN 661 08
 cívka 3AK 62213

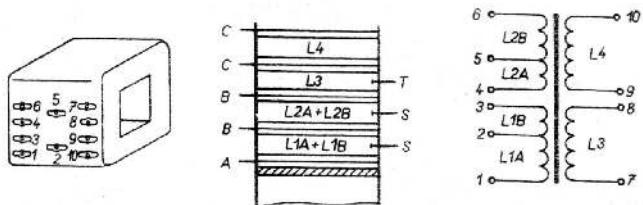


Obr. 11. Zapojení transformátoru TR 1

Vinutí	Počet závitů	Ø vodiče Cu	Izolace	Odpor v Ω	Napětí naprázdnou
L 1A	538	0,25	P	$26,5 \pm 3$	110 V
L 1B	49	0,25	P	$2,5 \pm 0,2$	10 V
L 2A	49	0,25	P	$2,55 \pm 0,2$	10 V
L 2B	538	0,25	P	$29,5 \pm 3$	110 V
L 3	34	1,25	P	$0,084 + 0,01$	6,8 V
L 4	180	0,125		48 ± 5	36 V

- Poznámka: 1) Na kostříčku cívky navineme lakovaný papír $2 \times 0,03$ mm.
 2) Mezi vinuti L3 a L4 vložíme 2x lakovaný papír 0,1 mm, mezi ostatní vinuti
 $3 \times 0,1$ mm.
 3) Každou vrstvu vinuti (L 1, L 2) protočíme lakovaným papírem 0,03 mm, každou
 vrstvu L3 lx lakovaným papírem 0,1 mm.
 4) Po navinutí cívky 2 vrstvy lakovaného papíru 0,1 mm

Z.6. Anodový transformátor AUJ 620 TR 2 3AN 661 07
 cívka 3AK 622 12

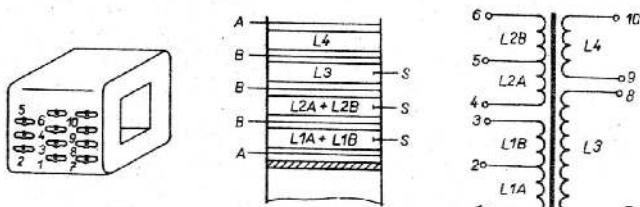


Obr. 12. Zapojení transformátoru TR2

Vinutí	Počet závitů	\varnothing vodiče Cu	Izolace	Odpor v Ω	Napětí naprázdno
L 1A	193	0,8	P	1,46	110 V
L 1B	17	0,8	P	0,14	10 V
L 2A	17	0,8	P	0,15	10 V
L 2B	143	0,8	P	1,65	110 V
L 3	514	0,6	P	8,9	293 V
L 4	11	0,4	P	0,46	6,3 V

Poznámka: 1) Kostřičku cívky po navinutí všech vrstev ovineme 1 x lakovaným papírem 0,1 mm.
 2) Mezi vrstvy lakovaný papír 3 x 0,1 mm
 3) Každou vrstvu (kromě L 4) proložíme lakovaným papírem 1 x 0,06 mm.

Z.7. Výstupní transformátor AUJ 620 TR3 - 3AN 67308

cívka - 3AK 636 07

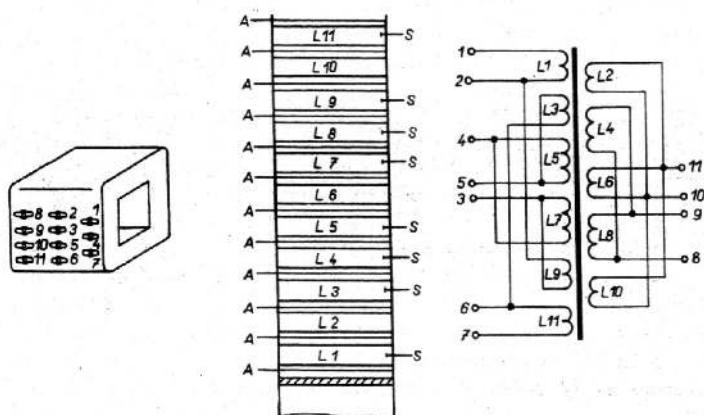


Obr. 13. Zapojení transformátoru TR3

Vinutí	Počet závitů	\varnothing vodiče E Cu	Izolace
L 1	286	0,28	P
L 2	80	0,45	P
L 3	286	0,28	P
L 4	273	0,45	P
L 5	573	0,28	P
L 6	80	0,45	P
L 7	572	0,28	P
L 8	273	0,45	P
L 9	286	0,028	P
L 10	80	0,45	P
L 11	286	0,28	P

Vývod	Odpor (Ω)	Napětí naprázdné
1 - 4	78,5 \pm 8	208 V \pm 3 V
4 - 7	78,5 \pm 8	208 V \pm 3 V
8 - 9	3,6 \pm 0,4	Připojíme 50 V \pm 0,5 V, 50 Hz
10 - 11	0,7 \pm 0,07	14,6 V \pm 0,3 V
1 - 7		416 V \pm 6 V

Poznámka: 1) Před navinutím, po navinutí a mezi vinutím vložíme 3 x 0,04 mm fólii "PET".
 2) Každou vrstvu proložíme 1x lakovaným papírem 0,06 mm (kromě L2, L6, L10).

7.8. Síťový transformátor TR8 - 3AN 661 20
 cívka 3AK 622 18

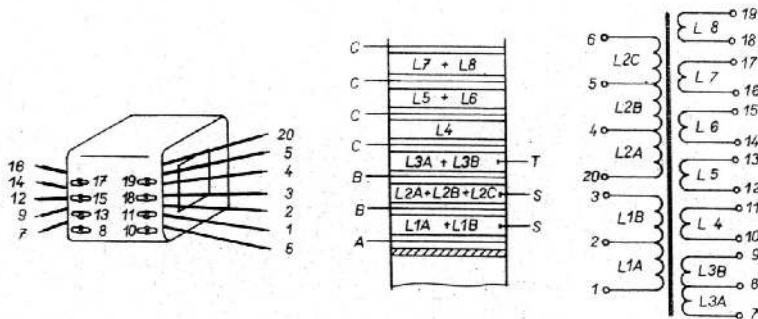

Obr. 14. Zapojení transformátoru TR8



Vinutí	Počet závitů	Vodič	\varnothing	Izolace	Odpor (Ω)	Napětí naprázdné
L1A	450	ECu	0,355	P	15,8	110 V
L1B	41	ECu	0,355	P	1,29	10 V
L2A	410	ECu	0,28	P	29	100 V
L2B	41	ECu	0,355	P	1,3	10 V
L2C	450	ECu	0,355	P	15	110 V
L3A	81	ECu	0,63	P	0,92	19,8 V
L3B	81	ECu	0,63	P	0,95	19,8 V
L4	26	ECu	0,85	P	0,175	6,3 V
L5	63	ECu	0,28	P	4,05	15,2 V
L6	48	ECu	0,125	P	15,5	11,6 V
L7	56	ECu	0,125	P	18,6	13,7 V
L8	26	ECu	0,125	P	8,6	6,3 V

Poznámka: 1) Kostříčku cívky ovineme 3x lakovaným papírem 0,1 mm (značení "A").
 2) Mezi vinutí (označené "B") vložíme 2 x fólii "PET" a 1 x lak. papír 0,06 mm.
 3) Mezi vinutí (označené "C") vložíme 2 x lak. papír 0,1 mm. Dto po navinutí
 všech vrstev.
 4) Každou vrstvu (S) proložíme 1 x lakovaným papírem 0,06 mm.
 5) Každou vrstvu (T) proložíme papírem 0,1 mm.

S.O. Náhradní díly pro AUJ 110, 120

8.1. Náhradní díly (nenormalizované)

Pozice	Název	Objednací číslo	obrázek
1	rám s nohou	3AK 151 09	- 15 -
1	rám s nohou	3AK 151 10	
2	přední panel sestavený	3AK 150 14	
3	gramofon	HC 646, HC 462	
4	mikrofonní zesilovač	3AK 060 24	
5	zesilovač pro gramofon	3AK 060 01	
6	zesilovač pro radio	3AK 060 02	
7	směšovací zesilovač	3AK 060 03	
8	zesilovač k modulometru	3AK 060 06	
9	odposlechový zesilovač	3AK 060 08	
10	korekční zesilovač	3AF 826 33	
11	indikátor modulace	3AP 781 02	
12	kryt z org. skla	3AF 251 03	
13	knoflik	3AF 243 04	
14	knoflik	7AF 243 05	
15	řadič dvojsegmentový	3AK 558 08	
16	řadič trojsegmentový	3AK 558 06	
17	tlačítková souprava	3AK 559 05	
18	čočka	3AA 310 08	
19	tranzistorový přijímač	1PF 864 51	bez nf části-viz SN 431B
20	knoflik	1PF 243 34	
21	držák přijímače	3AA 635 41	
22	stupnice	1PF 161 86	
23	ozdobný plech	1PA 128 15	
24	cívka vstupní DV	1PK 633 07	
25	cívka vstupní SV	1PK 633 06	
26	přepínač otočný	1PK 521 05	
27	vkv dil	1PN 050 47	
28	deská vstupu pájená	1PK 835 01	
29	stinitko svařené	1PF 544 11	
30	plstěný kroužek	1PA 297 03	
31	ukazatel vyládění	1PA 165 32	
32	kladka náhonu	1PA 670 17	
33	kladka náhonu	2PA 670 05	
34	objímka pro žárovku	1PF 498 02	
35	náhonový motouz	2PF 536 18	
36	bubinek sestavený	2PF 431 06	
37	ferritové jádro dv, mf odlaďovače	M4 x 0,5 x 12:H10	
38	jádro cívky sv	WA 436 55/05	
39	destička vstupních cívek	1PB 000 35	
40	síťový transformátor	3AN 661 20	
41	vstupní transformátor	3AN 670 05	
42	převodní transformátor	3AN 657 06	
43	výstupní transformátor	3AN 674 01	
44	transf. pro paralelní chod	3AN 657 00	
45	žhavící transformátor	3AN 661 08	
46	anodový transformátor	3AN 661 07	
47	výstupní transf. AUJ 620	3AN 673 08	
48	ventilátor s motorkem	NV 12 - 20	

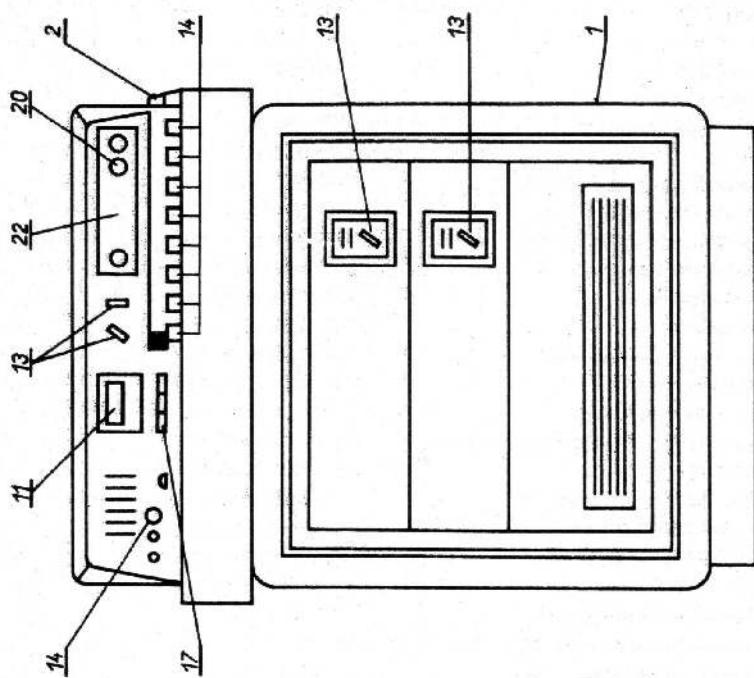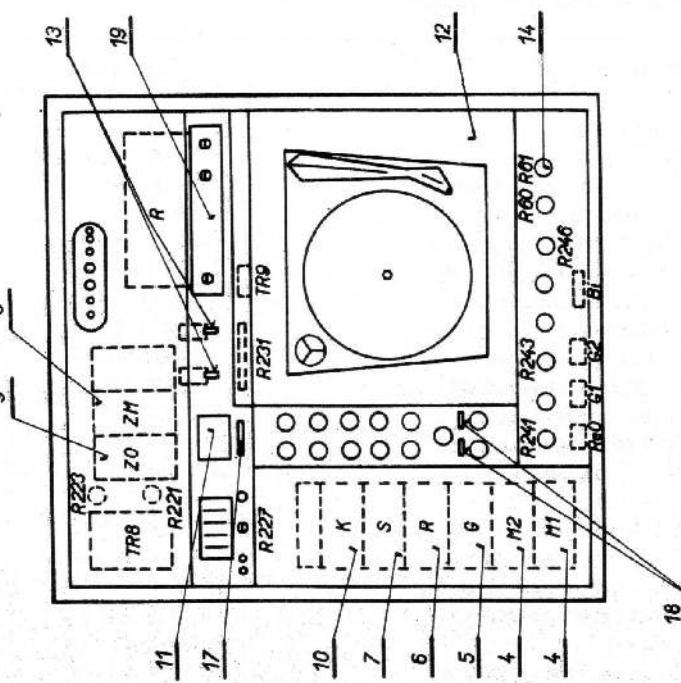

Obr. 15. Náhradní díly rozhlasové ústředny AUR 110

L	Cívka	Závity	Odpór (Ω)	Obj. číslo
L 71	mf odlaďovač	500	22	1PK 852 15
L 71	mf odlaďovač	30		
L 72	vstupní dv	1150	97	1PK 633 07
L 73	vstupní dv	515	38	1PK 633 07
L 74	vstupní dv			
L 75	vstupní sv	750	53	1PK 633 06
L 76	vstupní			
L 77	vstupní	165	4,5	1PK 633 06

8.2. Náhradní díly (normalizované)

Pozice C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí (V)	Tolerance %	Objednací číslo
<u>Výkonový zesilovač, budicí stupeň, předpěťová deska</u>					
1	svitkový	15000 pF	160	\pm 20	TC 171 15k
2	elektrolytický	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 903 20M
3	svitkový	47000 pF	400	\pm 20	TC 172 47k
4	slidový	300 pF	500	\pm 5	TC 210 300/B
5	svitkový	0,47 μ F	160	\pm 20	TC 191 M47
6	svitkový	0,22 μ F	400	\pm 20	TC 193 M22
7	svitkový	0,22 μ F	400	\pm 20	TC 193 M22
8	elektrolytický	100 μ F	450	+ 50 - 10	TC 521 100M PVC
9	elektrolytický	100 μ F	450	+ 50 - 10	TC 521 100M PVC
10	elektrolytický	100 μ F	100	+ 50 - 10	TC 532 100M
11	elektrolytický	50 + 50 μ F	450	+ 50 - 10	TC 521 50/50M
12	odrušovací	0,1 μ F	250		WK 719 40
13	elektrolytický	50 μ F	450	+ 50 - 10	TC 536 50M PVC
15	slidový	120 pF	500	\pm 20	TC 210 120
16	svitkový	15000 pF	100	\pm 5	TC 281 1k5/B
<u>Mikrofonní zesilovač</u>					
1	elektrolytický	5 μ F	25	+ 100 - 10	TC 924 5M PVC
2	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M PVC
3	elektrolytický	100 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 100M PVC
4	slidový	470 pF	500	\pm 10	TC 210 470/A
6	elektrolytický	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 20M PVC
7	elektrolytický	50 μ F	6	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
9	elektrolytický	50 μ F	25	+ 100 - 10	TC 964 50M PVC
<u>Gramofonový zesilovač</u>					
10	svitkový	47000 pF	400	\pm 20	TC 172 47k
11	slidový	150 pF	500	\pm 20	TC 210 150
12	elektrolytický	50 μ F	6	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
13	svitkový	33000 pF	160	\pm 10	TC 171 33k/A
14	elektrolytický	50 μ F	6	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
15	elektrolytický	20 μ F	25	+ 100 - 10	TC 964 20M PVC

Pozice C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí (V)	Tolerance %	Objednací číslo
<u>Zesilovač pro radio</u>					
20	elektrolytické	5 μ F	25	+ 100 - 10	TC 924 5N PVC
21	elektrolytické	50 μ F	5	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
22	elektrolytické	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 20M PVC
23	slidový	330 pF	500	\pm 20	TC 210 330
24	elektrolytický	50 μ F	6		TC 962 50M PVC
25	elektrolytický	20 μ F	25		TC 964 20M PVC
<u>Zesilovač směšovací</u>					
30	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M PVC
31	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M PVC
32	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M PVC
33	elektrolytický	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 20M PVC
34	elektrolytický	100 μ F	25	+ 100 - 10	TC 964 100M PVC
<u>Korekční zesilovač</u>					
40a	svitkový	33000 pF	160	\pm 10	TC 171 33k/A
40b	svitkový	47000 pF	160	\pm 10	TC 171 47k/B
41a	svitkový	0,1 μ F	160	\pm 10	TC 171 M1/A
41b	svitkový	33000 pF	160	\pm 10	TC 171 33k/A
42	svitkový	0,22 μ F	160	\pm 10	TC 171 M22/A
43a	svitkový	68000 pF	160	\pm 20	TC 171 68k
43b	svitkový	0,33 μ F	160	\pm 10	TC 171 M33/A
44a	svitkový	0,47 μ F	160	\pm 10	TC 171 M47/A
44b	svitkový	0,47 μ F	160	\pm 10	TC 171 M47/A
45a	svitkový	1500 pF	250	\pm 10	TC 173 1k5/A
45b	svitkový	470 pF	250	\pm 20	TC 173 470
46a	svitkový	3900 pF	400	\pm 10	TC 172 3k9/A
46b	svitkový	470 pF	250	\pm 20	TC 173 470
47a	svitkový	6800 pF	400	\pm 10	TC 172 6k8/A
47b	svitkový	1500 pF	250	\pm 10	TC 173 1k5/A
48a	svitkový	3900 pF	400	\pm 10	TC 172 3k9/A
48b	svitkový	10000 pF	160	\pm 10	TC 171 10k/A
49	svitkový	22000 pF	160	\pm 10	TC 171 22k/A
51	elektrolytický	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 20M
53	elektrolytický	220 pF	500	\pm 20	TC 210 220
54	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M
55	elektrolytický	100 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 100M
56	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M
<u>Zesilovač k modulometru</u>					
81	elektrolytický	5 μ F	25	+ 100 - 10	TC 924 5M PVC
82	elektrolytický	50 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 50M PVC
83	elektrolytický	100 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 100M PVC
84	slidový	300 pF	500	\pm 10	TC 210 300/A
86	elektrolytický	20 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 20M PVC
87	elektrolytický	50 μ F	6	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
89	elektrolytický	100 μ F	12	+ 100 - 10	TC 963 100M PVC

Pozice C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí (V)	Tolerance %	Objednací číslo
<u>Odpolechový zesilevač</u>					
101	keramický	47000 pF	60	± 20%	SWK 900 02-47k
103	elektrolytický	100 µF	12	+ 100 - 10	TC 963 100M PVC
104	slídový	100 pF	500	± 10%	TC 210 100/A
105	slídový	470 pF	500	± 10%	TC 210 470/A
107	elektrolytický	100 µF	6	+ 100 - 10	TC 962 100M PVC
108	elektrolytický	100 µF	6	+ 100 - 10	TC 962 100M PVC
109	elektrolytický	20 µF	25	+ 100 - 10	TC 964 20M PVC
110	slídový	1000 pF	500	± 10%	TC 211 1k/A
112	elektrolytický	50 µF	25	+ 100 - 10	TC 964 50M PVC
<u>Napájecí část</u>					
132	elektrolytický	2000 µF	25	+ 100 - 10	TC 936 26 PVC
133	elektrolytický	2000 µF	25	+ 100 - 10	TC 936 26 PVC
134	elektrolytický	250 µF	30	+ 100 - 10	TC 531 250M PVC
135	elektrolytický	250 µF	30	+ 100 - 10	TC 531 250M PVC
136	elektrolytický	250 µF	30	+ 100 - 10	TC 531 250M PVC
137	elektrolytický	250 µF	30	+ 100 - 10	TC 531 250M PVC
139	elektrolytický	1000 µF	25	+ 100 - 10	TC 936 1G PVC
140	elektrolytický	1000 µF	25	+ 100 - 10	TC 936 1G PVC
142	elektrolytický	1000 µF	50	+ 100 - 10	TC 937 1G PVC
143	elektrolytický	1000 µF	50	+ 100 - 10	TC 937 1G PVC
151	elektrolytický	20 µF	12	+ 100 - 10	TC 963 20M PVC
152	elektrolytický	50 µF	6	+ 100 - 10	TC 962 50M PVC
161	odrušovací	0,1 µF	2,50		WK 719 40
162	odrušovací	0,1 µF	250		WK 719 40
<u>Rozhlasový přijímač</u> (jen odlišné hodnoty od 431 B) 1PP 864 51					
1	keramický	120 pF	60	± 5	SK 790 02 120/B
2	keramický	100 pF	60	± 5	SK 790 02 100/B
3	keramický	120 pF	60	± 5	SK 790 02 120/B
4	ladící	15 pF			1PN 705 35
5	doladovací	12 pF			N473/10 BTA
6	keramický	12 pF	250	± 20	TK 22 112
7	keramický	3,9 pF	250	± 20	TK 219 3j9
8	keramický	470 pF	60	± 5	SK 870 470/B
9	keramický	470 pF	60	± 5	SK 870 470/B
10	keramický	4,7 pF	250	± 20	TK 219 4j7
11	keramický	82 pF	160	± 10	TK 408 82/A
12	keramický	12 pF	250	± 20	TK 221 12 BTA
13	doladovací	12 pF			N47 3/10 BTA
14	ladící	15 pF			1PN 705 35
15	kapacita ploš.spojů	2,2 pF			
16	keramický	100 pF	60	± 5	SK 790 02 100/B
17	keramický	470 pF	60	± 5	SK 870 470/B
40	keramický	470 pF	60	± 5	SK 870 470/B
45	keramický	47000 pF	40	± 20	TK 749 47k
46	keramický	0,1 µF	40	± 20	TK 749 M1
49	keramický	470 pF	60	± 5	SK 870 470/B
57	keramický	0,1 µF	40	± 20	TC 750 M1
61	keramický	6800 pF	40	± 20	TK 751 510/B

Pozice C	Kondenzátory	Hodnota	Provozní napětí V	Tolerance %	Objednací číslo
99	slídový	510 pF	500	± 5	TC 210 510/B
101	keramický	33 pF	160	± 10	TK 408 33/A
104	slídový	120 pF	100		TC 281 120/B
105	doladovací				
110	svitkový	5600 pF	100	± 10	TC 281 5k6/A
115	svitkový	12 pF	100	± 20	TO 281 12

Pozice R	Odpory	Hodnota	Zátěž (W)	Tolerance %	Objednací číslo
<u>Výkonový zesilovač, budící stupeň, předpěťová deska</u>					
1	potenciometr	150 kΩ	0,2		WN 790 29 M15
2	vrstvový	1 MΩ	0,05	± 20	TR 112a 1M
3	vrstvový	2,2 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 2k2/B
4	vrstvový	100 kΩ	0,25	± 5	TR 114 10a/B
5	vrstvový	4,7 kΩ	0,05	± 5	TR 151 4k7/B
6	vrstvový	2,2 kΩ	0,05	± 5	TR 112 2k2/B
7	vrstvový	22 kΩ	0,25	± 5	TR 114 22k/B
8	vrstvový	1 MΩ	0,25	± 10	TR 114 1M/A
9	vrstvový	220 kΩ	0,5	± 10	TR 115 M22/A
10	vrstvový	1 MΩ	0,05	± 10	TR 112a 1M/A
11	vrstvový	33 kΩ	0,5	± 5	TR 115 33k/B
12	vrstvový	68 Ω	0,05	± 5	WK 650 30 68/B
13	vrstvový	100 Ω	0,5	± 5	TR 115 M1/B
14	vrstvový	110 kΩ	0,5	± 5	TR 115 M11/B
15	vrstvový	120 kΩ	0,5	± 10	TR 115 M12/A
16	vrstvový	4,7 kΩ	0,05	± 20	TR 112a 4k7
17	vrstvový	330 kΩ	0,05	± 10	TR 112a M33/A
18	potenc.trimr	100 kΩ	0,2	± 20	WN 790 25 M1
19	potenciometr	100 kΩ	0,2	± 20	WN 790 25 M1
20	vrstvový	1,2 kΩ	0,05	± 5	TR 151 1k2/B
21	vrstvový	220 kΩ	0,05	± 20	TR 112a M22
22	vrstvový	220 kΩ	0,05	± 20	TR 112a M22
23	vrstvový	268 kΩ	0,05	± 20	TR 112a 68k
24	vrstvový	330 kΩ	0,05	± 10	TR 112a M33/A
25	vrstvový	4,7 kΩ	0,05	± 20	TR 112a 4k7
26	drátový	680 Ω	2	± 20	TR 636 680/A
27	drátový	1,5 kΩ	2	± 20	TR 636 1k5
28	spec. vinutý	1,4 Ω		± 1	3AK 669 01-1J4
29	spec. vinutý	1,4 Ω		± 1	3AK 669 01-1J4
30	drátový	1,5 kΩ	2	± 20	
31	vrstvový	15 kΩ	0,5	± 20	TR 115 15k
33	vrstvový	220 Ω	0,5	± 20	TR 115 220
<u>Deska s diodami U1 - U6</u>					
35	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B
36	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B
37	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B
38	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B

Pozice R	Odpory	Hodnota	Zátěž (W)	Tolerance %	Objednací číslo
39	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B
40	vrstvový	220 kΩ	0,25	± 5	TR 106 M22/B
44	vrstvový	1 MΩ	1	± 5	TR 116 1M/B
45	vrstvový	1 MΩ	1	± 5	TR 116 1M/B
46	vrstvový	560 Ω	0,25	± 5	TR 114 560/B
47	vrstvový	300 kΩ	0,25	± 5	TR 114 M3/B
48	potenc. drátový	222 Ω	0,5	+20	TR 680 11E 220
<u>Mikrofonní zesilovač</u>					
1	vrstvový	22 kΩ	0,125	± 10	TR 1129 22k/A
2	vrstvový	22 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 22k/A
3	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
5	vrstvový	2,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 2k2/A
7	vrstvový	150 Ω	0,25	± 5	WK 650 53 150/B
8	vrstvový	12 kΩ	0,125	± 5	TR 112a 12k/A
9	vrstvový	8,2 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 8k2/A
11	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
12	vrstvový	3,3 kΩ	0,125	± 10	TR 112 a 3k3/A
13	vrstvový	560 Ω	0,125	± 10	TR 112a 560/A
14	vrstvový	1,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k8/A
15	vrstvový	39 Ω	0,125	± 10	TR 112a 39/A
16	vrstvový	39 Ω	0,125	± 10	TR 112a 39/A
<u>Gramofonový zesilovač</u>					
20	vrstvový	560 kΩ	0,125	± 20	TR 112a M56
21	vrstvový	3,9 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k9/A
22	vrstvový	15 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 15k
23	vrstvový	39 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 39k/A
24	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
25	vrstvový	3,9 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k9/A
26	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
27	vrstvový	3,3 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k3/A
28	vrstvový	1,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k2/A
29	vrstvový	3,3 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k3/A
<u>Zesilovač pro rádio</u>					
31	vrstvový	15 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 15k
32	vrstvový	39 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 39k/A
33	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
34	vrstvový	1,5 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k5/A
35	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
36	vrstvový	5,6 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 5k6/A
37	vrstvový	1,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k2/A
38	vrstvový	3,3 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k3/A
<u>Směšovací zesilovač</u>					
41	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
42	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
43	vrstvový	47 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 47k/A
44	vrstvový	47 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 47k/A
45	vrstvový	18 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 18k/A
46	vrstvový	47 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 47k/A



Pozice R	Odpory	Hodnota	Zátěž (W)	Tolerance %	Objednací číslo
47	vrstvový	47 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 47k/A
48	vrstvový	47 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 47k/A
49	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
50	vrstvový	33 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 33k/A
51	vrstvový	22 kΩ	0,25	± 10	TR 114 22k/A
52	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
53	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
55	vrstvový	1,5 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 1k5/B
56	vrstvový	5,6 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 5k6
57	vrstvový	330 Ω	0,125	± 20	TR 112a 330
58	vrstvový	180 kΩ	0,125	± 20	TR 112a M18
<u>Korekční zesilovač</u>					
60	vrstvový	75 kΩ	0,25	± 5	TR 114 75k/B
61	vrstvový	47 kΩ	0,25	± 5	TR 114 47k/B
62	vrstvový	27 kΩ	0,25	± 5	TR 114 27k/B
63	vrstvový	12 kΩ	0,25	± 5	TR 114 12k/B
64	vrstvový	4,7 kΩ	0,25	± 5	TR 114 4k7/B
66	vrstvový	3,9 kΩ	0,25	± 5	TR 114 3k9/B
67	vrstvový	1,5 kΩ	0,25	± 5	TR 114 1k5/B
68	vrstvový	750 Ω	0,05	± 5	TR 114 750/B
69	vrstvový	430 Ω	0,25	± 5	TR 114 430/B
70	vrstvový	270 Ω	0,25	± 5	TR 114 270/B
71	vrstvový	4,7 kΩ	0,5	± 2	TR 115 4k7/C
72	vrstvový	4,7 kΩ	0,5	± 2	TR 115 4k7/C
74	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 10k
75	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 10k
76	vrstvový	22 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 22k/A
77	vrstvový	1 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k/A
78	vrstvový	1,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k2/A
79	vrstvový	4,7 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 4k7
<u>Zesilovač k modulometru</u>					
101	vrstvový	22 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 22k/A
102	vrstvový	22 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 22k/A
103	vrstvový	4,7 kΩ	0,125	± 20	TR 112a 4k7
105	vrstvový	2,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 2k2/A
107	vrstvový	150 Ω	0,25	± 5	WK 650 53 150/B
108	vrstvový	12 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 12k/A
109	vrstvový	12 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 12k/B
111	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
112	vrstvový	3,3 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 3k3/A
113	vrstvový	650 Ω	0,125	± 10	TR 112a 560/A
114	vrstvový	1,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 1k8/A
115	vrstvový	39 Ω	0,125	± 10	TR 112a 39/A
116	vrstvový	39 Ω	0,125	± 10	TR 112a 39/A
<u>Odpolechový zesilovač</u>					
141	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
142	vrstvový	18 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 18k/A
144	vrstvový	2,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 2k2/A
146	vrstvový	22 Ω	0,125	± 10	TR 112a 22/A

Pozice R	Odpory	Hodnota	Zátež (W)	Tolerance %	Objednací číslo
147	vrstvový	6,8 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 6k8/A
149	vrstvový	10 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 10k/A
150	vrstvový	270 Ω	0,125	± 10	TR 112a 270/A
152	vrstvový	150 Ω	0,125	± 20	TR 112a 150
153	vrstvový	390 Ω	0,125	± 10	TR 112a 390/A
154	termistor	460 Ω	0,05	± 10	TR-N1-460
155	vrstvový	8,2 kΩ	0,125	± 10	TR 112a 8k2/A
156	vrstvový	470 Ω	0,125	± 10	TR 112a 470/A
157	vrstvový	150 Ω	0,125	± 10	TR 112a 150/A
158	vrstvový	150 Ω	0,125	± 10	TR 112a 150/A
159	vrstvový	3,9 Ω	0,125	± 10	TR 112a 3J9/A
160	vrstvový	3,9 Ω	0,125	± 10	TR 112a 3J9/A
200	vrstvový	100 Ω	1	± 20	TR 116 100
201	vrstvový	470 Ω	0,5	± 20	TR 115 470
202	vrstvový	100 Ω	0,5	± 5	TR 115 100/B
203	vrstvový	5,6 Ω	0,5	± 10	TR 115 5k6/A
204	vrstvový	220 Ω	0,5	± 5	TR 115 39/B
208	vrstvový	39 Ω	0,5	± 20	TR 115 39
209	drátový	2,7 Ω		± 5	TR 036 2J7/B
211	vrstvový	56 kΩ	0,25	± 5	TR 114 56k/B
212	vrstvový	82 kΩ	0,25	± 5	TR 144 82k/B
213	vrstvový	160 kΩ	0,25	± 5	TR 144 160k/B
215	vrstvový	33 kΩ	0,25	± 5	TR 144 33k/B
216	potenc. trimr	47 kΩ	0,25		WN 790 25 47k
218	vrstvový	44,7 kΩ	0,25	± 20	TR 114 4k7
219	potenc. trimr	10 kΩ			WN 790 15 10k
221	potenciometr	25 kΩ			TP 280b 12/E 25k/N
223	potenciometr	10 kΩ			TP 280b 12/E 10k/N
227	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 281b 32/A 25k/G
231	smaltovaný	130 Ω	50	± 5	TR 642 130/B
235	smaltovaný	47 Ω	25	± 20	TR 651 47
236	potenc. trimr	0,22 MΩ			WN 790 25 M22
241	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
242	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
243	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
244	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
245	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
246	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
247	potenc. vrstvový	25 kΩ			TP 180 10/E 25k/E
250	vrstvový	39 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 39k
251	vrstvový	39 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 39k
252	vrstvový	39 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 39k
253	vrstvový	0,1 MΩ	0,25	± 10	WK 650 53 M1
254	vrstvový	3,3 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 M1
255	vrstvový	47 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 47k
257	vrstvový	1,8 kΩ	0,25	± 10	WK 050 53 1k8
258	vrstvový	22 kΩ	0,25	± 10	TR 112a 22k
260	vrstvový	0,1 MΩ	0,25	± 5	WK 650 53 M1/A
261	vrstvový	1,5 kΩ	0,25	± 10	WK 650 53 1k5
262	vrstvový	0,1 MΩ	0,25	± 10	WK 650 53 M1
263	vrstvový	3,3 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 3k3/A

Pozice R	Odpory	Hodnota	Zátěž (W)	Tolerance %	Objednací číslo
264	vrstvový	47 kΩ	0,25	± 5	WK 650 53 47k/A
265	vrstvový	220 Ω	0,25	± 5	WK 650 220/A
266	vrstvový	680 Ω	0,5	± 10	TR 112a 680/A
267	vrstvový	6,8 kΩ	0,5	± 10	TR 112a 6k8/A
268	vrstvový	6,8 kΩ	0,5	± 10	TR 112a 6k8/A
270	vrstvový	10 kΩ	0,25	± 105	WK 650 53 10k/A
271	vrstvový	10 kΩ	0,25	± 105	WK 650 53 10k/A
273	vrstvový	680 Ω	0,25	± 5	TR 112a 680/A
274	vrstvový	10 kΩ	0,25	± 5	TR 112a 10k/A
276	vrstvový	47 kΩ	0,25	± 5	TR 112a 47k

107 NU 70



OC71

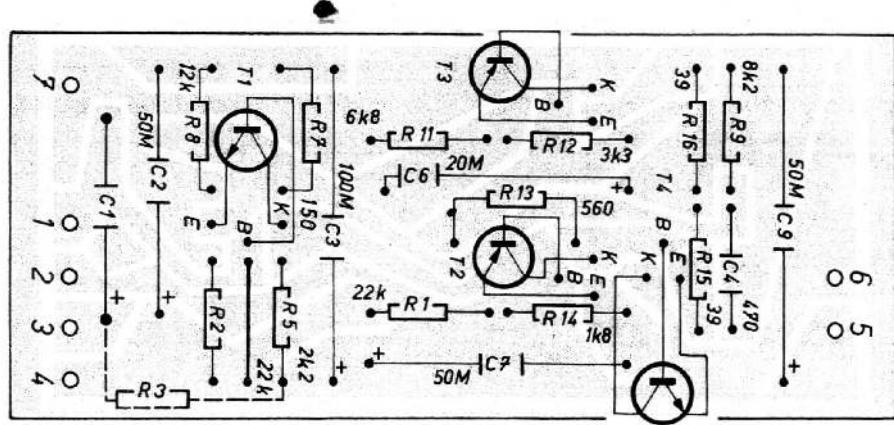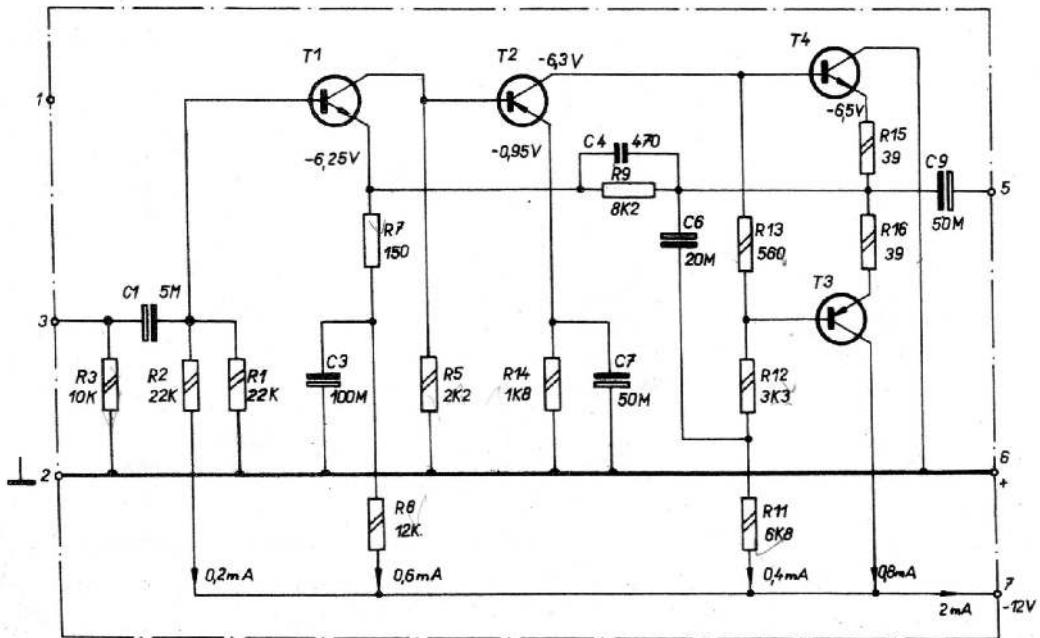

Příloha I. Schéma zapojení a deska mikrofonního zesilovače

107 NU 70



OC 71

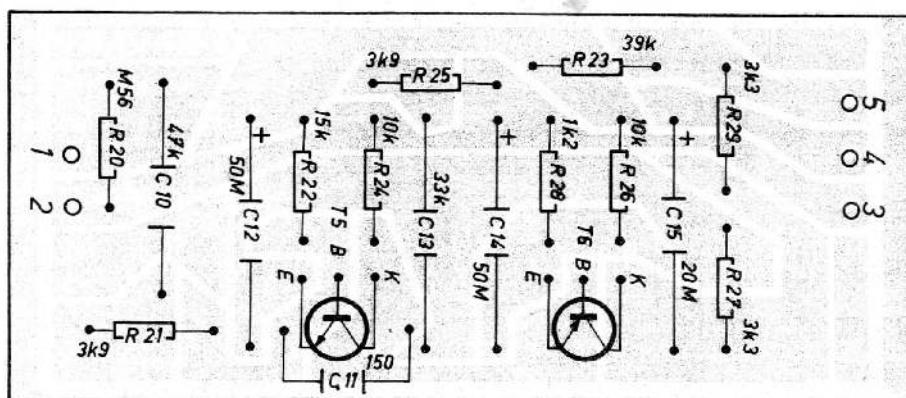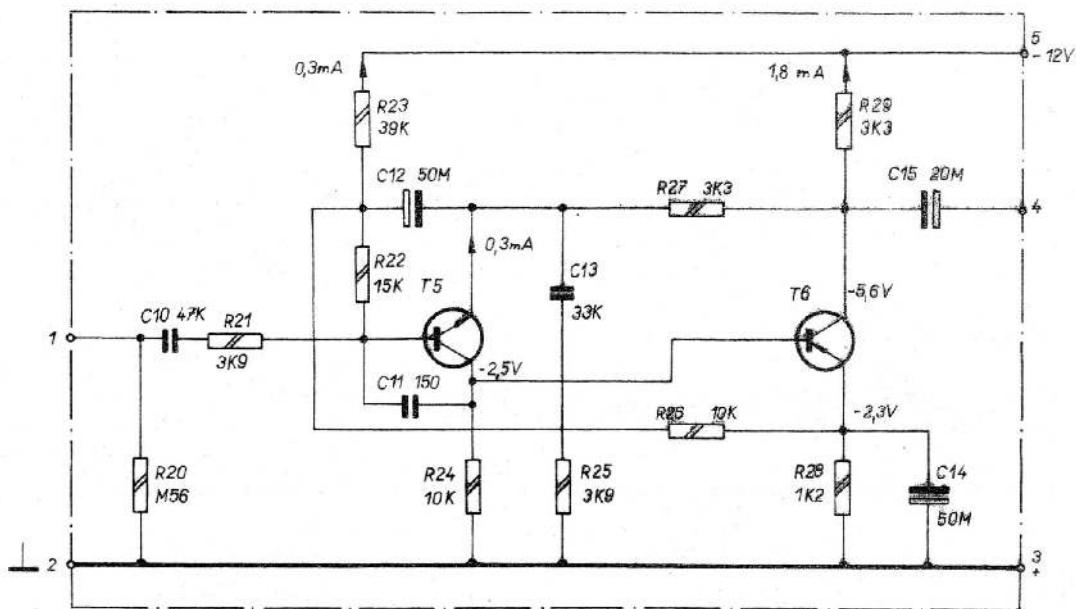



Příloha II. Schéma zapojení a deska zesilovače pro gramofon

107 NU 70


OC 71

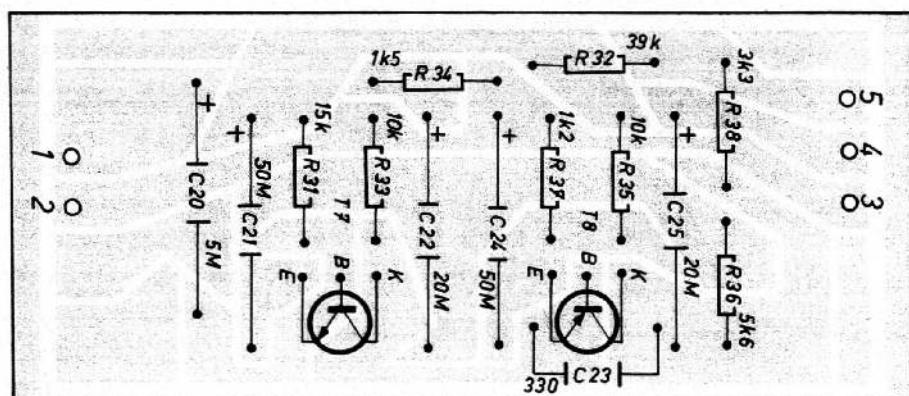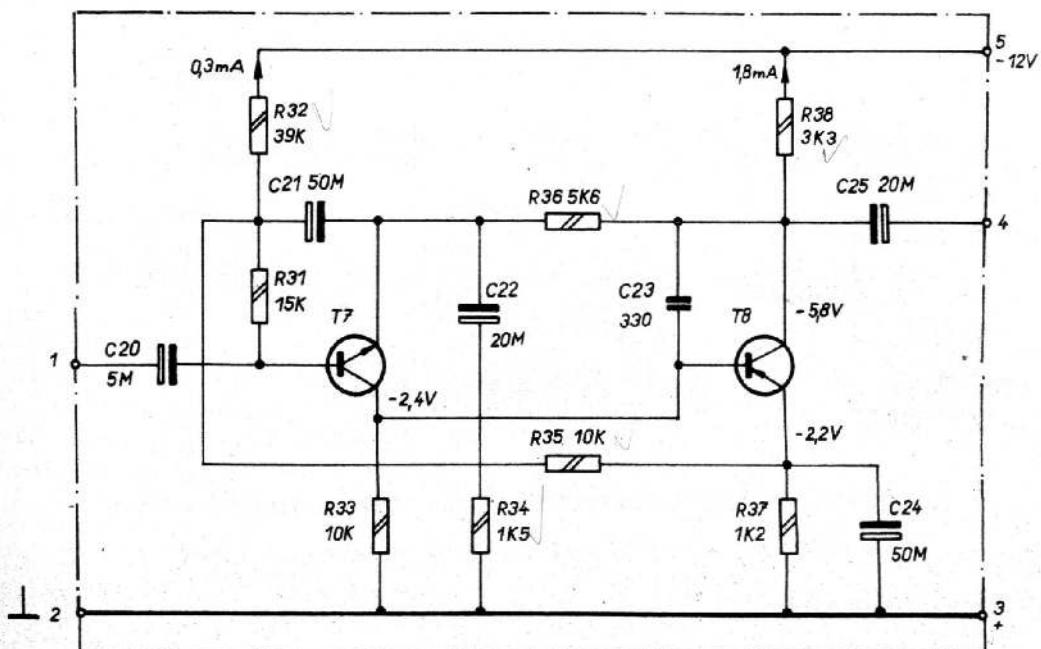

Příloha III. Schéma zapojení a deska zesilovače pro radio

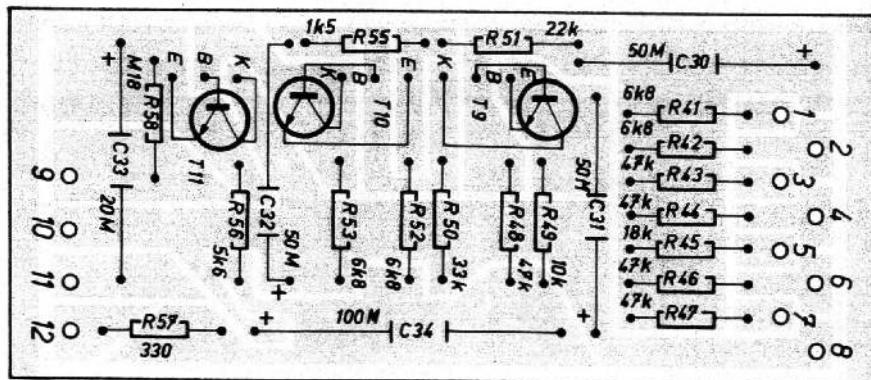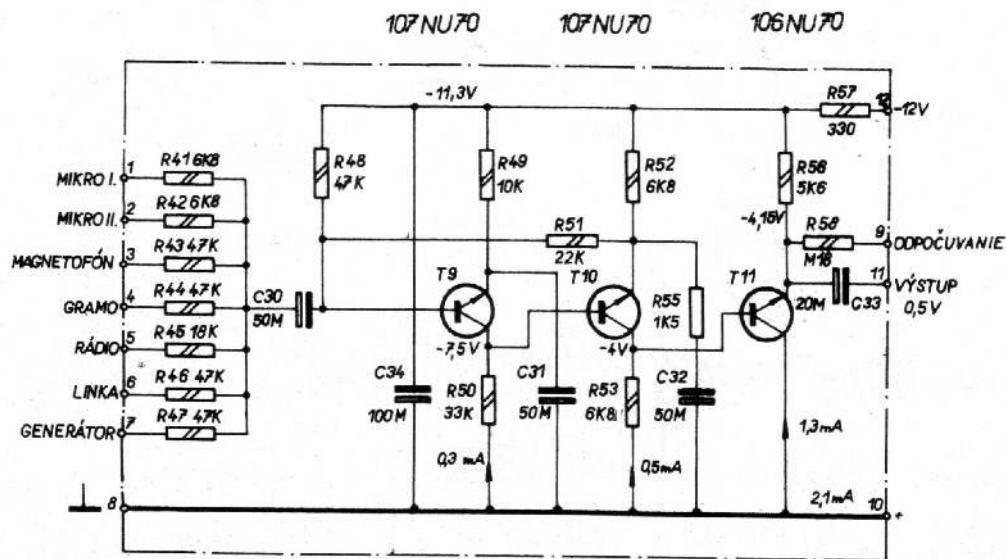

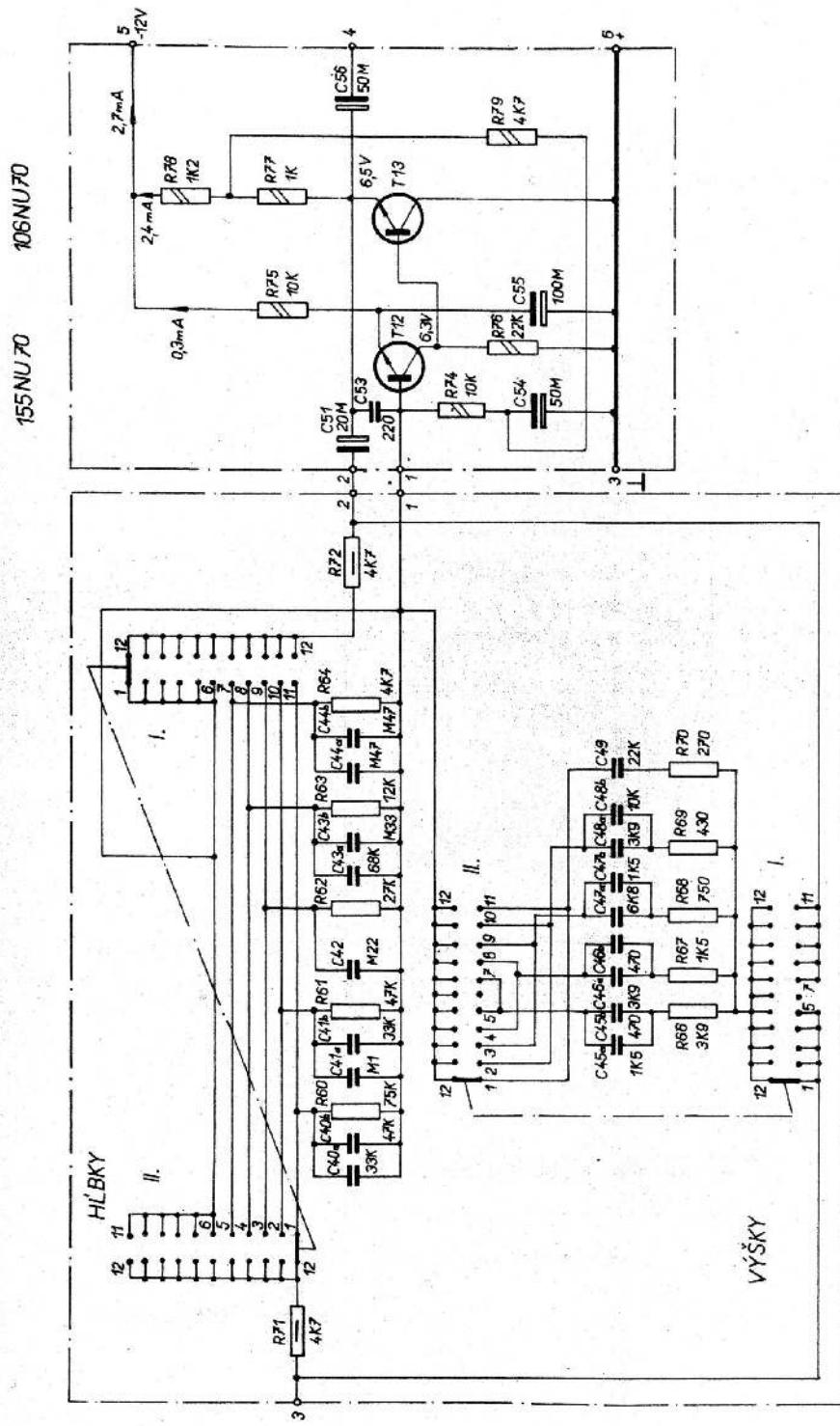
Příloha IV. Schéma zapojení a deska směšovacího zesilovače



ZOSILŇOVACÍ KOREKČNÝ

Příloha V. Schéma zapojení korekčního zesilovače

AU


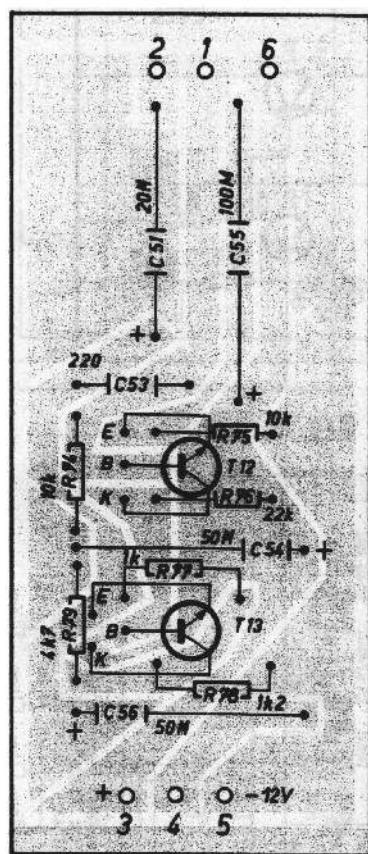


Příloha VI. Deska kontrolního zesilovače


107 NU70

OC71


OC72, 101NU71

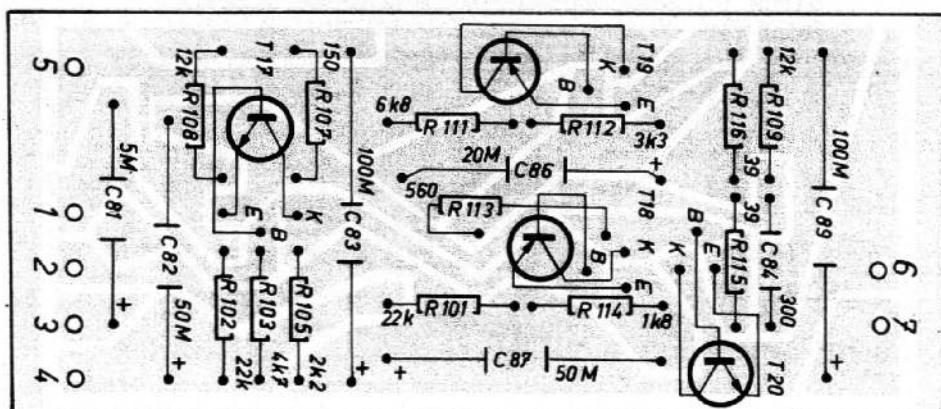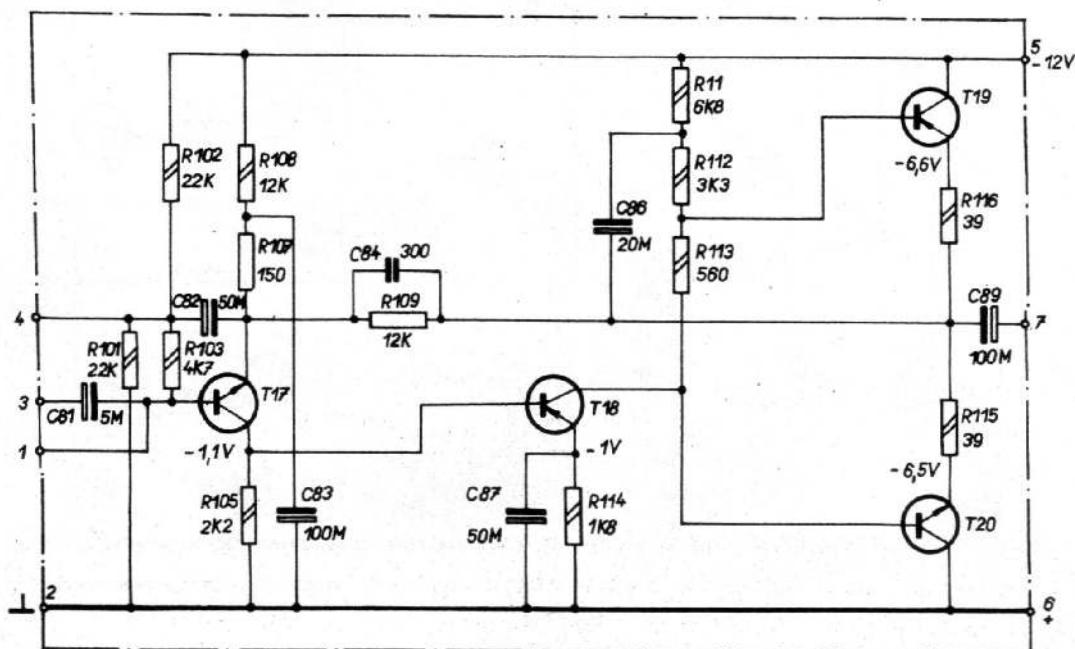

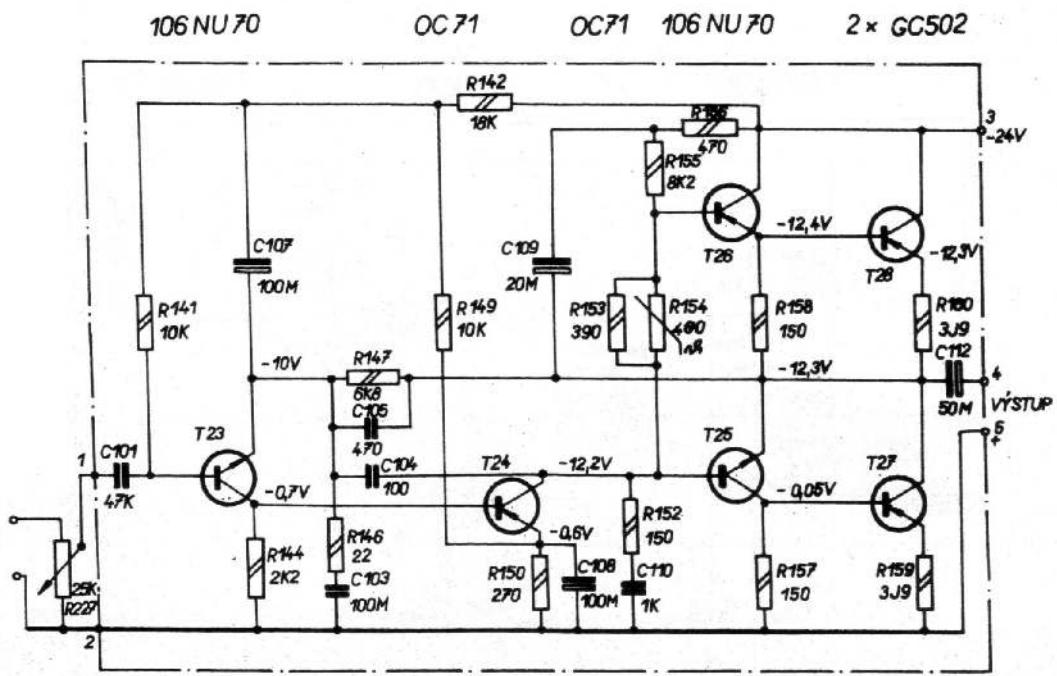Příloha VII. Schéma zapojení a deska zesilovače modulometru



AUA

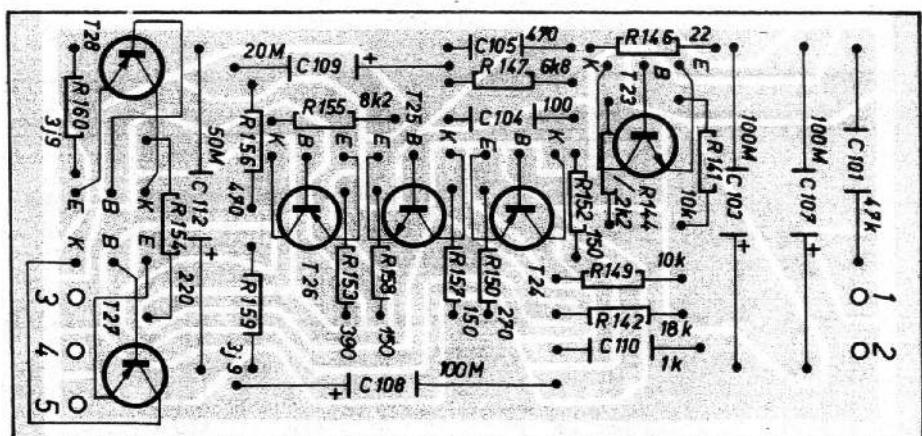

Příloha VIII. Schéma zapojení a deska odposlechového zesilovače