

### 3.313 Televizní přijímače 4118U „OLIVER“, 4218U „BLANKYT“, 4219U „DAJANA“

Výrobce: TESLA ORAVA, n. p.


Zapojení: (viz přílohy VIII a IX)

Dvanáctikanálové televizní přijímače-superheterodynky pro příjem signálů podle československé normy s mezinovým způsobem odběru signálů zvukového doprovodu, k napájení ze střídavé sítě.


**Obrazová část:** Vstup přes útlumový článek nebo přímo na symetrikační antenní transformátor — indukční souměrná auto-transformátorová vazba se vstupním vf obvodem  $\pi$  — dvojitá trioda v kaskádovém zapojení jako vf zesilovač — vf dvouobvodová pásmová propust — pentoda-trioda jako aditivní směšovač a oscilátor — oscilátorový obvod s kapacitním doladováním — první dvouobvodová mf pásmová propust s filtrem k potlačení oscilátorového kmitočtu a se sériově paralelním odladovačem kmitočtu 31,7 MHz s indukční vazbou — pentoda jako řízený mf zesilovač, stabilizovaný zápornou zpětnou vazbou — druhá dvouobvodová mf pásmová propust, mírně nadkriticky vázaná odporově kompenzovanými odladovači nosných kmitočtů sousedních kanálů — druhá pentoda jako mf zesilovač — třetí nesouměrně tlumená mf pásmová propust s indukční, mírně podkritickou vazbou — třetí pentoda jako mf zesilovač — čtvrtá nesouměrně tlumená mf pásmová propust se silně nadkritickou indukční vazbou — demodulace obrazového signálu a získání mezinového kmitočtu germaniovou diodou — filtr k potlačení rušivých signálů — sériová kompenzace kmitočtového rozsahu detektoru — pentodová část pentody-triody jako zesilovač obrazového signálu a částečnou katodovou kompenzaci vyšších kmitočtů (u 4118U s vypínačovým automatickým řízením zesílení v závislosti na vnějším osvětlení) — odladovač mezinového signálu — sériově paralelní kompenzace vysokých kmitočtů obrazových signálů — kmitočtově nezávislá regulace kontrastu v můstkovém zapojení — další sériová kompenzace vyšších kmitočtů — galvanická vazba s katodou obrazovky — triodová část pentody-triody jako klíčovaný člen automatického řízení zesílení — germaniová dioda jako zpožďovač automatického vyrovnávání citlivosti pro vstupní elektronku.

**Zvuková část:** Kapacitní vazba obvodu demodulátoru s prvním obvodem naladěným na mezinový kmitočet — indukční vazba s bází prvního tranzistoru zesilovače mezinového kmitočtu — první tranzistor jako neutralizovaný zesilovač se společným emitorem — druhý obvod naladěný na mezinový kmitočet s paralelně zapojeným tlumicím obvodem k omezování amplitudy signálu, využívajícím germaniové diody — přizpůsobení a indukční vazba s bází druhého tranzistoru — druhý tranzistor jako druhý stupeň zesilovače mezinového kmitočtu — dvouobvodová pásmová propust mezinového signálu, spojená s poměrovým detektorem, který využívá dvou germaniových diod — člen k potlačení vyšších kmitočtů demodulovaného signálu — transformátorově vázaný diodový výstup — plynule řiditelná tónová clona — regulátor hlasitosti — triodová část pentody-triody jako nf zesilovač — odporová vazba s pentodovou částí též elektronky pracující jako koncový zesilovač — výstupní transformátor — kmitočtově závislá nf záporná zpětná vazba do katodového obvodu nf předzesilovače z primárního i sekundárního obvodu výstupního transformátoru — reproduktor. (U provedení 4118U další výškový reproduktor).


**Rozkladová část:** Protiporuchový člen RC — heptodová část heptody-triody jako oddělovač a částečný omezovač synchronizačních impulsů s klíčováním poruch — triodová část též elektronky jako zesilovač, obraceč fáze a oboustranný omezovač synchronizačních impulsů — dvojitý integrační člen se selenovým usměrňovačem k integraci snímkových synchronizačních impulsů — triodová část pentody-triody jako transformátorově vázaný blokovací oscilátor tvořící budící generátor, řízený snímkovými synchronizačními impulsy — řízení kmitočtu a amplitudy budícího napětí snímkového rozkladového generátoru — stabilizační obvod — odporová vazba s pentodovou částí koncové elektronky snímkového rozkladového generátoru.

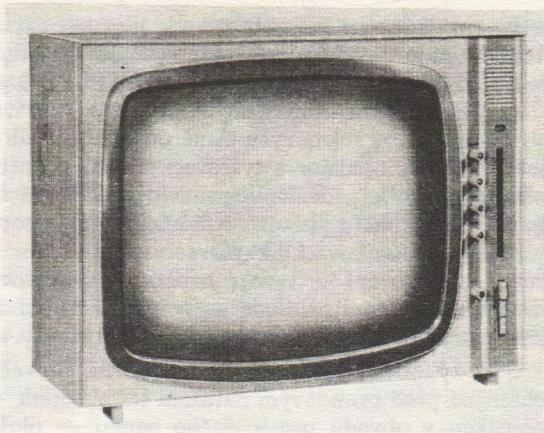

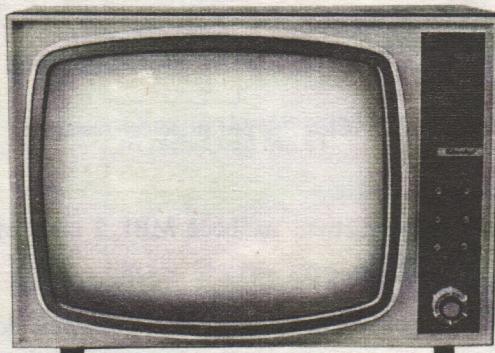Televizní přijímač 4118U „OLIVER“,  
výroba 1966 až 1968



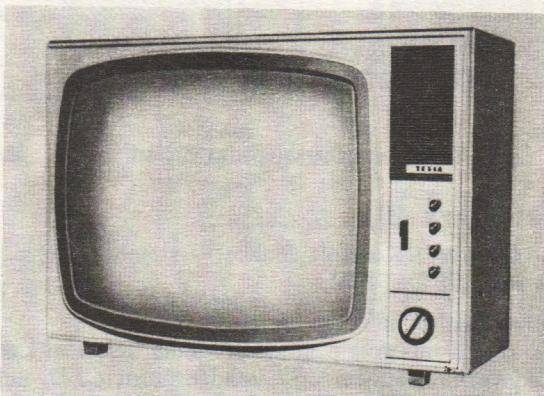Televizní přijímač 4218U „BLANKYT“,  
výroba 1966 až 1967



Televizní přijímač 4219U „DAJANA“,  
výroba 1967 až 1968

vého rozkladového generátoru — kmitočtově závislá záporná zpětná vazba k řízení svislé lineárnosti — přizpůsobovací transformátor — cívky pro svislé vychylování s tepelnou kompenzací — potlačení zpětných běhů snímkového rozkladového generátoru, využívající k tvarování impulsů germaniové diody a derivačního členu.

Oddělovač synchronizačních impulsů — derivační člen  $RL$  — souměrný kmitočtově, fázový porovnávací obvod využívající dvou selenových usměrňovačů jako zdroj řídícího synchronizačního napětí — pentodová část pentody-triody jako sinusový oscilátor a tvarovací stupeň průběhu budicího napětí — triodová část též elektronky jako reaktanční elektronka tvořící proměnnou paralelní kapacitu oscilátorového obvodu  $LC$  v závislosti na synchronizačním řídícím napětí — nastavení kmitočtu rádkového budicího generátoru — pentoda jako koncový stupeň rádkového rozkladového generátoru — přizpůsobovací a zvyšovací transformátor — řízení rozměru a vodorovné lineárnosti obrazu — cívky pro vodorovné vychylování — vysoké napětí pro zrychlovací anodu obrazovky, usměrněné přímo žhavenou vysokonapěťovou diodou — účinnostní dioda — tvarování impulsů k potlačení zpětných běhů germaniovou diodou — plynulé řízení jasu a tříступňové zaostření paprsku obrazovky.

**Síťový zdroj:** Jednocestné usměrnění síťového napětí křemíkovým usměrňovačem — sériové žhavení elektronek, chráněné před proudovým nárazem termistorem — jištění tavnými pojistkami v síťovém a žhavicím obvodu, tepelnou pojistikou v obvodu usměrněného napětí — plošné spoje.

### Hlavní technické údaje:

**Vstup:** souměrný, impedance 300  $\Omega$  (buď přímo, nebo přes útlumový článek asi 27 dB)

**Rozsah:** 12 kanálů v prvním, druhém a třetím televizním pásmu. Cívky pro kanály 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 (tj. 48,5 až 56,5 MHz; 58 až 66 MHz; 76 až 100 MHz; 174 až 230 MHz). Prvky pro doplnění kanálovým voličem pro čtvrté a páté televizní pásmo

**Mezifrekvence:** 38 MHz; 31,5 MHz; mezinosný kmitočet 6,5 MHz

**Průměrná citlivost:** pro kanály prvního televizního pásmá lepší než 40  $\mu\text{V}$ ; pro kanály druhého a třetího televizního pásmá lepší než 60  $\mu\text{V}$

**Šířka přenášeného pásmá:** 5 MHz (potlačení nosného kmitočtu zvuku — 29 dB, nosných kmitočtů sousedních kanálů min. — 46 dB)

**Rozměr obrazu:** 4118U —  $305 \times 384$  mm; 4218U a 4219U —  $385 \times 489$  mm (4118U a 4219U antiimplozní obrazovka bez ochranného skla)

**Rozklad obrazu:** snímkový — blokovacím oscilátorem; rádkový — sinusovým oscilátorem s reaktanční elektronkou řízenou napětím z kmitočtově-fázového porovnávacího obvodu

**Vychylování:** elektromagnetické, cívky s malou impedancí, vychylovací úhel 110 °, zaostření elektrostatické


**Výstupní výkon zvukové části:** 2,2 W

**Reproduktoři:** 4118U — 2 reproduktory, jeden oválný, rozměrů  $130 \times 205$  mm, druhý oválný výškový, rozměrů  $50 \times 75$  mm. Impedance kmitací cívky většího reproduktoru 4  $\Omega$ , menšího 6  $\Omega$   
4218U, 4219U — 1 reproduktor, oválný, rozměrů  $100 \times 160$  mm, impedance kmitací cívky 4  $\Omega$


**Napájení:** střídavým proudem 50 Hz s napětím 220 V  $\pm 10\%$

**Příkon:** asi 160 W

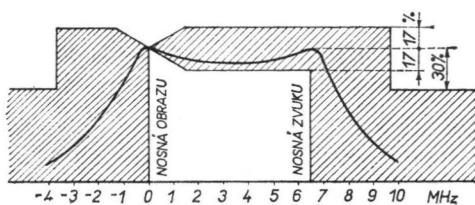
**Sladování:** Pozor! Šasi přístroje je spojeno přímo s napájecí sítí. Při sladování napájet přes oddělovač transformátor! Přijímač zapojíme na síť alespoň 20 minut před počátkem sladování, aby byl dostatečně zahřátý.




Kmitočtová charakteristika vf části

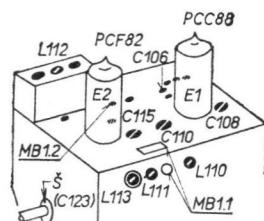

Sladovací prvky kanálového voliče

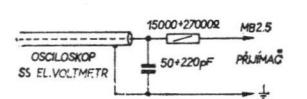

Clen KRC pro výstupní ukazovate

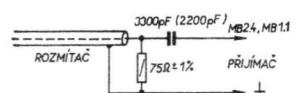

Clen RC pro připojení rozmitače

### Obrazový díl:

**Oscilátor:** Kontrola funkce — stejnosměrné napětí měřené elektronkovým voltmetrem na bodě MB1.2 musí být v rozmezí 2 až 5 V

### Nastavení kmitočtu:

a) je-li možnost přijímat jen jeden televizní kanál, (při střední mechanické poloze knoflíku doladění) nastavíme doladovacím šroubem „S“ kondenzátoru  $C123$ , nejlepší obraz i zvuk.

b) je-li možnost přijímat několik televizních kanálů, nastavíme nejlepší příjem, jak je uvedeno pod a) na kanálu III. televizního pásmá, a kontrolujeme příjem na kanálu I. televizního pásmá natáčením knoflíku jemného doladění ( $C123$ ) ze střední polohy a opakujeme uvedený postup tak, aby odchylky v jeho natočení byly při nejlepším příjmu na III. a I. televizním pásmu co nejmenší.

Nemůžeme-li toho dosáhnout, přepneme kanálový volič na kanál I. televizního pásma a při knoflíku jemného doladění ve střední poloze, nařídíme doladovacím šroubem „S“ kondenzátoru C123 nejlepší příjem. Pak přepneme volič na přijímaný kanál III. televizního pásma a bez změny nastavení kondenzátoru C123 (knoflík i šroub) nastavíme nejlepší obraz jádrem cívky L113. Postup opakujeme.

### Vstupní obvody:

Rozptylové kapacity elektronek využijeme takto: Rozmítáč připojíme přes symetrikační člen na vstup přijímače. Osciloskop připojíme přes oddělovací odpor  $0,1 \text{ M}\Omega$ , blokovaný bezindukčním kondenzátorem  $1000 \text{ pF}$  na měřicí bod MB1.2 a automatické vyrovnané citlivosti (AVC) vyřídíme z činnosti spojením bodu MB2.10 s kostrou přístroje. Kondenzátory C108, C110 a C115 nařídíme na 2. televizním kanálu tvar křivky podle obrázku.





Vf pásmový filtr: Přístroje i přijímač zůstávají tak jako při vyvažování rozptylových kapacit. Souběžně k cívkám vstupního obvodu (mezi pružiny 2. a 3. kanálového voliče) zapojíme odpor  $390 \Omega$ . Doladovacími kondenzátory C110 a C115 nastavíme co nejvyšší souměrnou křivku na osciloskopu při respektování tolerancí vyznačených v obrázku. Kanálový volič přepneme na 12. kanál a jádry cívek L110 a L111 a nastavíme opět maximální křivku. Postup několikrát opakujeme, a pak odpojíme odpor  $390 \Omega$ .

Vstupní obvod: Zařídíme kanál čís. 2 a kondenzátorem C108 doladíme tvar křivky podle obrázku. Kontrolujeme souměrnost i amplitudu křivky na všech kanálech.

Při větších odchylkách lze upravit tvar křivky na kanálech I. a II. televizního pásma kondenzátory C108, C110 a C115 na kanálech III. televizního pásma pomocí jader cívek L110 a L111.

### Sladování mf části

RO — rozmítáč  $38 \text{ MHz}$ ; ZV — zkušební vysílač připojíme, jak je uvedeno v tabulce. Za obrazový detektor (měřicí bod MB2.5) připojíme přes člen RC podle obrázku osciloskop a stejnosměrný elektronkový voltmetr s rozsahem  $1,5 \text{ V}$ . Kanálový volič přepneme na 7. kanál a sladovacími prvky nastavujeme postupně tvar charakteristiky s největší amplitudou nebo výchylku uvedenou v tabulce.

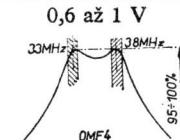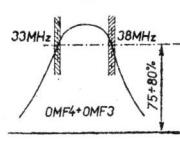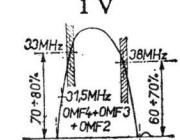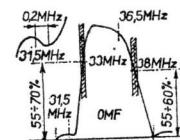
P	Vstupní signál		Sladovaný přijímač		Charakteristika popř. výchylka	
	Připojení	Kmitočet	Spojeno nakrátko	Sladovací prvek		
1	6	RO — přes člen RC podle obrázku připojíme na řídící mřížku elektronky E5 (bod MB2.4)	29 až 41 MHz	anoda a stínící mřížka elektronky E4 (body 7 a 8)	L213+L214, L215	
2	7	RO — přes člen RC podle obrázku připojíme na řídící mřížku elektronky E4 (bod MB2.3)	29 až 41 MHz		L209, L212, L210+L211	
3	8		30 MHz		L206	min. ampl. značky
4	9		39,5 MHz	cívka L202 (OMF 1b, body 7 a 8);	L208	min. ampl. značky
5	10	RO — přes člen RC podle obrázku na řídící mřížku elektronky E3 (bod MB2.1)	29 až 41 MHz	Na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí $-4$ až $-6 \text{ V}$	L205, L207	
11		ZV — přes kondenzátor $3300 \text{ pF}$ na měřicí bod MB1.1	30 MHz nemod.		L206	min.
12			39,5 MHz nemod.		L208	min.
13		RO — přes člen RC podle obrázku připojíme na měřicí bod MB1.1	29 až 41 MHz	na měřicí bod MB2.2 zavedeme z vnějšího zdroje předpětí $-4$ až $-6 \text{ V}$	L201,*), L204, L112, L202+L203	

\*) Nastavíme jádro odladovače nosné zvuku na nejmenší amplitudu asi  $200 \text{ kHz}$  výše od značky  $31,5 \text{ MHz}$  tak, aby značka  $31,5 \text{ MHz}$  byla ve střední části plošinky charakteristiky (viz detail obrázku) při desetinásobném výstupním napětí rozmítáče.


## Nastavení pracovního bodu automatického vyrovnávání citlivosti

P	Zkušební vysílač televizního signálu		Sladovaný přijímač	
	Připojení	Signál	Sladovací prvek	Nastavení a kontrola
1	na antennní zdiřky přijímače nejsilnější signál, při kterém má být televizní přijímač provozován	např. 50 mV	R42	na nejmenší rozměr obrazu
2			R22	zvětšujeme kontrast obrazu, až se začne křivit
3			R42	na správný vodorovný rozměr obrazu
4	odpojit zkušební vysílač tak, aby na obrazovce nebyl obraz	—	R22	kontrolovat stejnosměrné napětí mezi body MB2.7 a 2.9., které smí být max. 15 V. Je-li větší, musíme snížit toto napětí potenciometrem

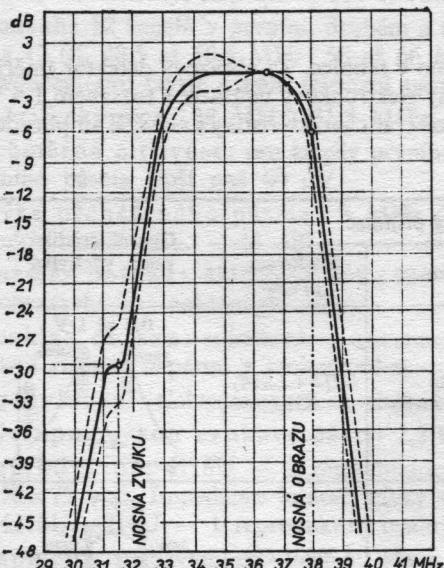
Poznámky: U typu 4118U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti.  
Regulátor kontrastu R44 nastavený během seřizování na maximum.




Kmitočtová charakteristika mf části

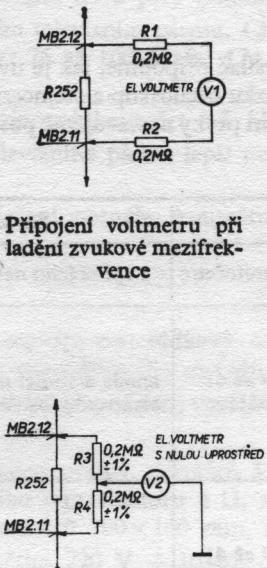

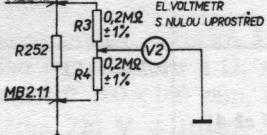Připojení voltmetu při ladění zvukové mezifrekvenčního detektoru



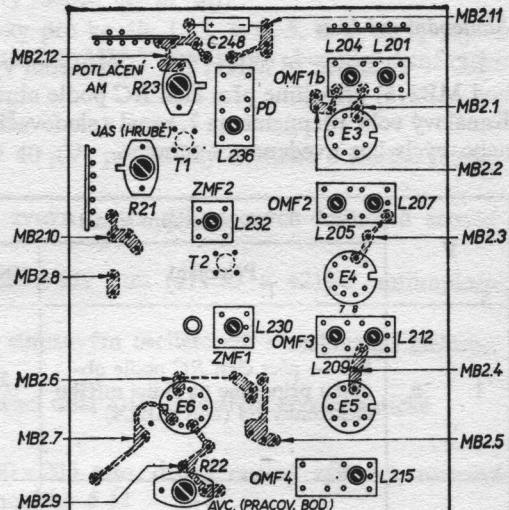Připojení voltmetu při ladění poměrového detektoru



Sladovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvukového mf zesilovače (pohled ze strany součástek)


## Zvukový díl:

P	Zkušební vysílač		Sladovaný přijímač		Stejnosměrný elektronkový voltmetr	
	Připojení	Signál	Úkon	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1 3		přesný 6,5 MHz nemod. (10 mV)	vytočit jádro cívky L236 (rozladit poměrový detektor)	L230	přes odpory 0,2 MΩ paralelně k odporu R252 (+ na MB2.12 — na MB2.11)	max.
2 4				L232		
5 9				L234		
6 10	na měřicí bod MB2.5 přes keramický kondenzátor 3 300 pF	přesný 6,5 MHz nemod. (50 mV)	—	L236	mezi střed odporu R252*) a kostru přijímače	nul.
7		6,5 MHz nemod.	nastavit úroveň výstupním napětím vysílače	—		4 až 5 V
8		6,5 MHz mod. amplitud. 1 kHz	pozorovat amplitudovou modulaci na osciloskopu	R23	mezi MB2.12 a kostru přijímače elektronkový voltmetr a osciloskop	min. amplit.


\*) Střed odporu R252 vytvoříme zapojením dvou shodných odporek 200 kΩ zapojených v sérii paralelně k odporu. Mezi střed odporu a šasi přístroje zapojíme elektronkový voltmetr (nejlépe s nulou uprostřed) o rozsahu 1,5 V.

P	Zkušební vysílač		Přijímač	Vf elektronkový voltmetr	
	Připojení	Signál	Sladovací prvek	Připojení	Výchylka
1	přes odpor $3\text{ k}\Omega$ na měřicí bod MB2.6 (řídící mřížka elektronky E6a)	přesný 6,5 MHz němodul. (asi 0,3 až 0,5 V)	L225	na katodu obrazovky E14 přes diodovou sondu; regulátor kontrastu R44 na maximum	min.

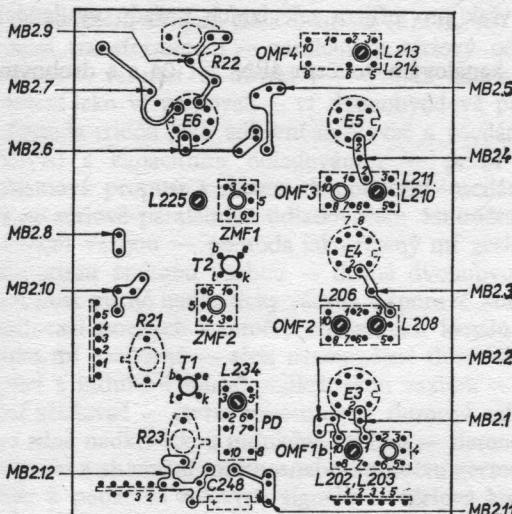Poznámka: U typu 4118U vyřadit automatiku jasu a kontrastu tlačítkem „AUT“ z činnosti.



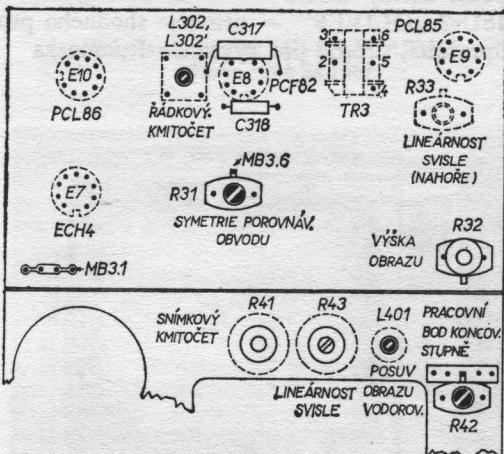Sladovací prvky na desce s plošnými spoji obrazového a zvukového mf zesilovače (pohled ze strany spojů)



Ovládací prvky rozkladové části (pohled ze strany součástek)

#### Řádková synchronizace, rozměr a lineárnost obrazu vodorovně

P	Vysílač Signál, připojení	Úkon	Nastavovaný přijímač			
			Spojeno nakrátko	Sladovací prvek	Nastavení	Obraz
1	televizní signál pro zapojený kanál na antenní zdírky přijímače	nastavení kmitočtu sinus. oscilátoru*)	MB3.6 s kostrou přijímače	L302, L302'	srovnat kmitočet oscilátoru s kmitočtem synchronizačních impulsů	labilní ve vodorovném směru
2			MB3.1 s kostrou přijímače	R31	—	labilní v obou směrech
3		správné fázové umístění obrazu**)	—	—	odstranit zkrat	zasynchronizován
4			—	L405	nastavit tak, aby bylo ve vodorovném směru vidět okraje rastru	—
5			—	L401	tak, aby na obou stranách obrazu byla odřezána stejná část vodorovných klínů	—
6		vodorovná lineárnost	—	L405	správný vodorovný rozměr obrazu	—
7			—	L402	co nejlineárnější obraz ve vodorovném směru při největší šířce	—
8		rozměr obrazu vodorovně	—	L405	tak, aby jádro bylo v rovině s okrajem těleska	—
9			—	R42	správný rozměr s dostatečnou rezervou***	—

\*) Kontrola správného nastavení. Přepneme-li volič na kanál bez signálu a asi po 2 sekundách přepneme zpět na kanál s televizním signálem, musí okamžitě naskočit zasynchronizovaný obraz. Totéž musí nastat, je-li přijímač po 5 minutovém vypnutí opět zapnut, po nažádání elektronek.

\*\*) Před nastavením obrazu na rastru je třeba nastavit správně pracovní bod automatického vyrovnavání citlivosti.

\*\*\*) Není-li dosaženo dostatečné rezervy ( $\pm 2$  pruhů na každé straně obrazu min.), je třeba změnit indukčnost cívky L405 natočením jejího železového jádra tak, aby se dosáhlo požadované rezervy regulace.

**Změny v provedení:** U první výrobní série přijímačů 4118U a 4218U bylo použito kanálového voliče 4PN 380 64 jako u typů 4119U a 4121U. Mimo kanálový volič KP21/0 byly používány také kanálové voliče KP21/1 a KP25 (přizpůsobeného pro připojení kanálového voliče pro IV. a V. televizní pásmo)

Odpor R310 měl velikost 22 000  $\Omega$ , odporník R418 — 130 000  $\Omega$ , odporník R432 — 56 000  $\Omega$  a elektrolytický kondenzátor C236 kapacitu 5  $\mu\text{F}$ .

U televizorů pozdější výroby byl používán jiný vysokonapěťový transformátor (6PN 350 10) a byla vypuštěna cívka L405 a odporník R417 (vysoké napětí 16,5 kV  $\pm$  1,5 kV).

U některých přijímačů 4118U a 4219U se napájí stínící mřížka g<sub>2</sub> elektronky PCL85 (E9b) přímo z větve „D“ usměrňovače (je vypuštěn kondenzátor C341 a odporník R345).

U televizorů označených 4118U/II byl vynechán výškový reproduktor RV.

#### **Odvozené přístroje pro vývoz:**


4118U-1 „OLIVER“ — přístroje shodného provedení jako 4118U však pro příjem televizních pořadů vysílaných podle normy CCIR

4118U-2 „OLIVER“ — přístroje shodného provedení jako 4118U s kanálovým voličem 4PN 381 04 a s drobnými úpravami, určené pro vývoz do Rumunska

R 2,1,3, 101,102,114, 104, 103, 105, 107,108,110, 111,112, 109,438,437, 201,202,203,204, 205,240,206,207,241,208,242,243,209,210,244, 245,211,246,24,246,248  
 R 302,301, 303, 304, 305,306,450,401,307,402,308, 309,403,404,310,311,312,313,314,31,315,405,406,407,408,316,318,317,319, 320, 321, 322,325,323, 324, 330,424,443,451,331, 333,411,41,332,42,44  
 C 1, 2, 108, 107, 109,125, 110,111, 112, 121,114,115,116,123,117, 113,106,120,122,128,126, 118,127, 201,202,203, 235,204,205,236, 206,237,207, 238,208,209,210,211,239,240,212,24,242,213,  
 C 301, 302, 303,410,411,401, 304,402,216,217,218, 305, 219,403,306,105,307,308, 119,309,310,311, 104,312,103,404,406,405,404,405,406,407,313,101,314,316,315,317,318,319,320, 321,  
 L 108,107,108a,107a,103,102,101, TL 1, 109, 401,110, 114,104,106,105,116, 111, 119,113, 112,118,115,302,302\*, 201,202,204,203, 230,231, 205,206,207,208, 232,233, 209,210,212,211, TR3

OC170 (EFT317, SFT317), GA201 OCT1


$Z = 300\Omega$

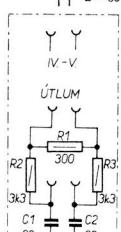


### TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ P11,P12,P13

OZNAČENÍ TLAČÍTEK	STISKUTÍM TLAČÍTKA MĚNÍ SE SPOJENÍ			
	SPOJÍ SE	ROZPOJÍ SE	SIEŤ P11	P11 2 - 3 , 5 - 6 , 1 - 2 , 4 - 5 ,
IV - V	P12	2 - 3 , 5 - 6 , 1 - 2 , 4 - 5 ,	P12	P12 2 - 3 , 5 - 6 , 1 - 2 , 4 - 5 ,
ÚTLEM	P13	1 - 2 ,	P13	P13 1 - 2 ,


PCC88

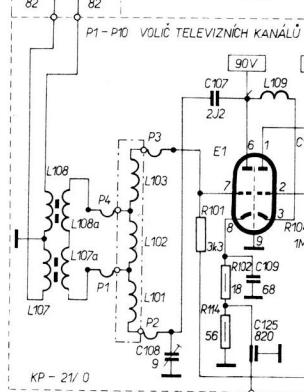


PCF82

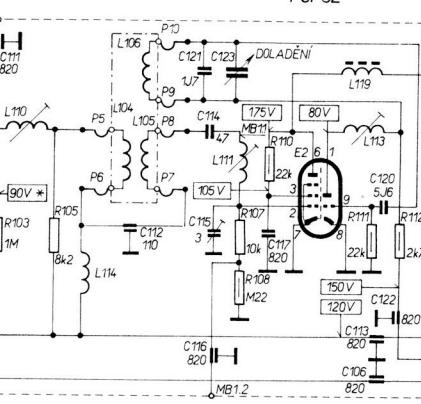

EF183

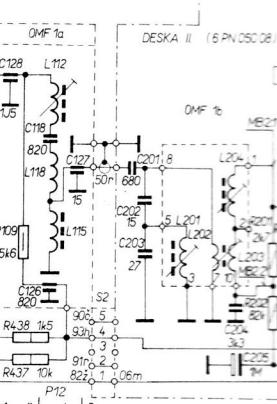

EF80

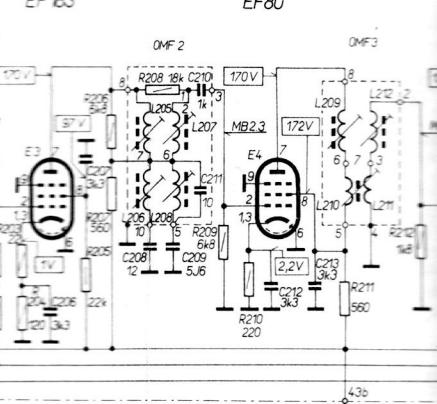

ECH84


ECH84 2x E50C5

PCF82

PCF82

E50C5

D


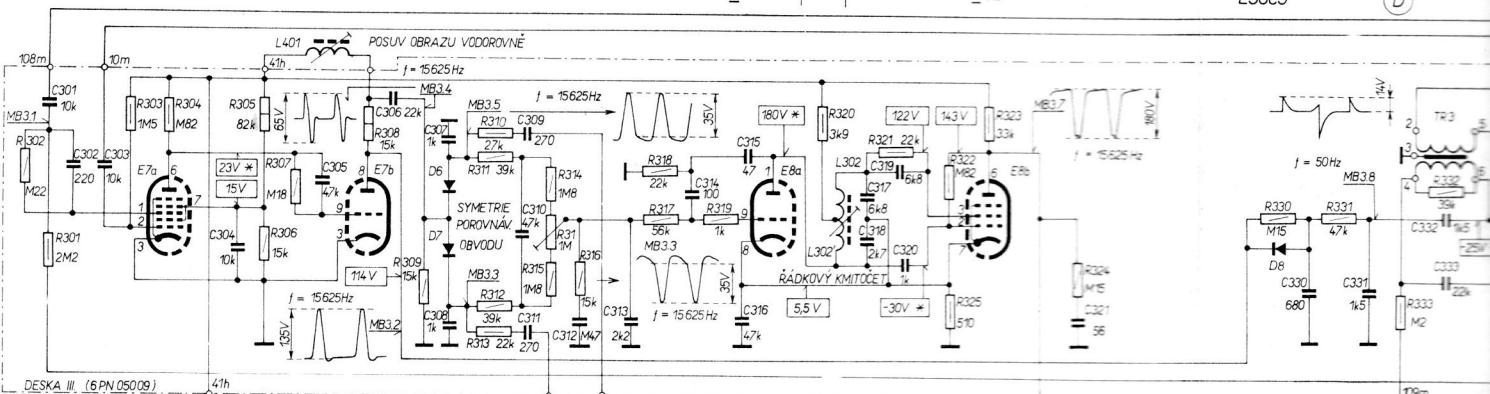


DESKA III. (6 PN 050/09)


\* MĚRÉNO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM  
VOLTMETREM

STEJNOŠMĚRNA NAPĚTI OBVODŮ VF, MF A OBRAZOVÉHO  
ZESILOVÁCE MĚŘENA BEZ SIGNALU PŘI JASU A KONTRASTU  
NA MIN. OSTATNÍ SE SIGNALEM PŘI  $I_{K_0} = 100\mu A$ , KONTRAST NA MAX.

KY705 (KA220/05)

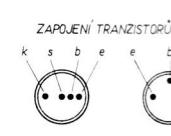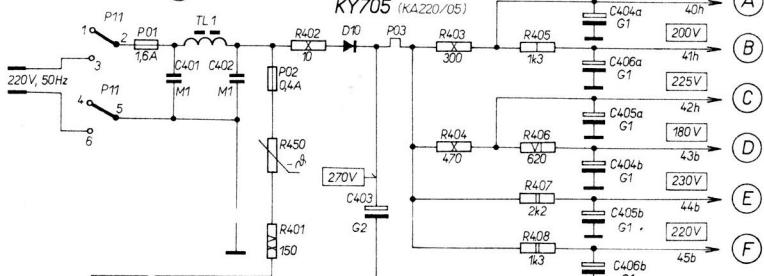

### OBÍMKY ELEKTRONEK

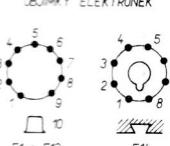

PRACOVNÍ BOD KONTRASTU  
HORNITÁLNÍHO

