

9.10. Televizní přijímače ZK36 - Volna a ZK38 - Signal

Výrobce: Závod Kozického, Leningrad, SSSR

Charakteristika: Superheterodyn s mezinosným způsobem odběru zvuku, napojený z elektrorozvodné sítě. Šasi přijímače je řešeno jako rámové výklopné, zapojení je technologií plošných spojů; stavebnicový systém (8 samostatných funkčních celků navzájem propojených pomocí kontaktních zásuvek) přijímače je velmi progresivní.

Celkově má přijímač 19 elektronek, obrazovku o úhlopříčce 43 cm, 15 polovodičových diod a 1 doutnavkový stabilizátor. Přijímač má stabilizaci rozměru obrazu, automatické řízení jasu a kontrastu, oddělenou regulaci vysokých a nízkých kmitočtů v nf části, přípojku pro sluchátka a dálkové ovládání.

Technické údaje

Rozměry obrazu: 360×270 mm

Kmitočtový rozsah: 12 kanálů v I. až III. televizním pásmu OIRT

Antennní vstup: 75Ω , nesymetrický, v příslušenství je symetrikační člen

Průměrná citlivost: lepší než $75 \mu\text{V}$ pro všechny kanály
Změřený údaj se vztahuje k vrcholu křivky propustnosti pro střídavé napětí 6 V na katodě obrazovky při hloubce amplitudové modulace 30 %.

Šíře přenášeného pásmá: 5 MHz při poklesu napětí o 6 dB
Potlačení nosného kmitočtu zvuku: 20 až 26 dB proti vrcholu křivky propustnosti

Potlačení sousedního kanálu: min. 31 dB

Mezifrekvenční kmitočet: 34,25 MHz obraz, 27,75 MHz zvuk

Mezinosný kmitočet: 6,5 MHz

Laděné okruhy:

- 3 - vysokofrekvenční v pásmu přijímaného kanálu
- 1 - oscilační pomocného kmitočtu
- 8 - mf zesilovač obrazu
- 5 - mf zesilovač zvuku
- 6 - odladovače

Řízení zesílení: klíčované, zpožděné

Vertikální synchronizace: přímá, blokovací oscilátor

Horizontální synchronizace: nepřímá, s fázovým porovnávacím stupněm a katodově vázaným multivibrátorem

Vychylování: elektromagnetické, cívками s malou impedancí, vychylovací úhel 110°

Urychlovací napětí pro obrazovku: 14 kV

Ostření paprsku: elektrostatické

Výkon nf koncového stupně: 1,5 W při zkreslení 10 %

Reproduktoři: 2 elektrodynamické, oválné, 156×98 mm, impedance kmitací cívky 6Ω


Osazení elektronikami a polovodiči: 6N14P, $6 \times 6F1P$, $4 \times 6\bar{Z}1P$, 6P15P, 6P14P, $2 \times 6N1P$, 6F3P, 6P31S, 6D14P, 3C18P, 43LK9B, SG-3S, $7 \times D7\bar{Z}$, $7 \times D2V$, D2E

Napájení: ze střídavé sítě 50 Hz s napětím 110, 127, 220 nebo 245 V přes transformátor; jištění tavnou pojistikou 4 A (při napětí 220 nebo 245 V) nebo 5 A (při napětí 110 a 127 V)


Příkon: 200 W

Rozměry: šířka 610 mm, výška 480 mm, hloubka 400 mm

Váha: 31 kg

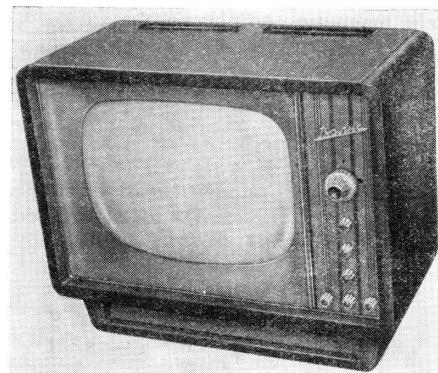

Přijímač VOLNA

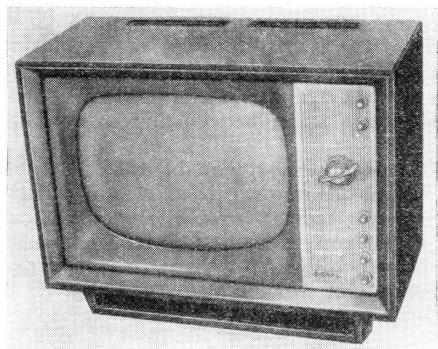

Přijímač SIGNAL

Zapojení (Příloha 23)

V f díl: Na vstupu přijímače je použito typizovaného vf dílu PTK4, který se od staršího typu povisovaného u přijímače Rubín 102 na str. 144 liší jen několika úpravami (odlaďovač mezifrekvence v anténním přívodě, vyhlazovací tlumivka ve žhavení, kompenzační tlumivka a dodatečné vyhlazování napájení v obvodu oscilátoru).

Mezifrekvenční zesilovač obrazu: Je čtyřstupňový, osazený třemi pentodami 6Ž1P (E3 až E5) a pentodovou částí sdržené elektronky 6F1P (E6). Vazba mezi vf dílem a mf zesilovačem je pásmovým filtrem L1-7, L1-9 s velkou šířkou přenášeného pásma; filtr tvoří mechanický celek s vf dílem. Vazba mezi prvním a druhým stupněm je složitým filtrem typu M (L2-1, L2-2, L2-3, L2-4), mezi následujícími dvěma stupni bifilárně vinutými cívkami (jednoduše laděné okruhy L2-5, L2-6 a L2-8, L2-9), a vazba mezi čtvrtým stupněm a detektorem je opět pásmovým filtrem (L2-11, L2-12). Indukčně výladěn na kmitočet L2-7, L2-10 potlačují nosný kmitočet zvuku sousedního kanálu, odláďovač L2-2 je výladěn na kmitočet nosné zvuku přijímaného kanálu, odláďovač L2-4 upravuje průběh útlumové charakteristiky v oblasti sousedního kanálu.

Mezi třetí a čtvrtý stupeň je zařazen zaostrovač obrysů s plošnou diodou D7Ž (D1). Změnou závěrného napětí diody potenciometrem P7-5 se mění kapacita přechodu pn diody, a tím i rezonanční kmitočet laděného okruhu L2-8, L2-9. Detekce obrazového signálu je diodou D2, v obvodu detektoru je sériově paralelní kompenzace poklesu vysokých kmitočtů obrazového signálu (tlumivky L3-1, L3-2). Kondenzátorem C2-24 se přivádí mezinosný kmitočet na vstup mf zesilovače zvuku. První tři stupně mf zesilovače obrazu jsou řízeny obvodem AVC, čtvrtý stupeň pracuje s automatickým vlastním předpětím.

Obrázový zesilovač: Vazba s detektorem je galvanická, rovněž vazba výstupu s obrazovkou je galvanická. Zesilovač je jednostupňový (E7), pracovní bod je nastaven odpovídáním děličem R7-12, P7-4 a R7-16; potenciometrem P7-4 se seřizuje kontrast. V anodovém obvodu je tlumivkami L3-3, L3-4 kompenzován pokles zesílení vysokých kmitočtů a odláďovačem L6-1, C6-1 potlačen mezinosný kmitočet. Odpor R3-8, přemostěný kondenzátorem C3-5, omezuje katodový proud obrazovky při nadměrném jasu. Germaniová dioda D3 spolu s odporem R3-3 a kondenzátorem C3-2 tvoří prvky automatické regulace jasu. Dioda D3 nabíjí kondenzátor C3-2; velikost napětí je závislá na úrovni synchronizačních impulsů.

Napětí na horním konci regulátoru jasu P7-6 se mění v závislosti na velikosti střídavého napětí na katodě obrazovky, takže při změně kontrastu se udržuje stálá poměrná úroveň jasu.

Automatické řízení zesílení: Je klíčované, ale svým způsobem zapojení se odlišuje od běžně používaných. Jako klíčovaná elektronka je zapojena pentodová část E8. Na rozdíl od ostatních zapojení je na elektronku přiváděn úplný obrazový signál z anody obrazového zesilovače, tj. v kladné polaritě. Proto se signál přivádí na řídicí mřížku, vazba s obrazovým zesilovačem je galvanická. Katoda klíčované elektronky je připojena přes dělič R4-15, R8-6 a P8-3 na kladné napětí (asi 60 V na katodě).

Potenciometrem P8-3 se zároveň hrubě seřizuje kontrast (změnou pracovního bodu klíčované elektronky). Na anodu se přivádí kladné napěťové impulsy zpětných běhů rádkového rozkladu. Pentoda je těmito impulsy otevírána právě v okamžicích synchronizačních impulsů. Získaného záporného napětí se používá k řízení zesílení mf zesilovače obrazu; napětí je zpoždováno triodou E6 zapojenou jako dioda. Kladné zpoždovací napětí je odvozeno od zvyšovacího napětí a je přivedeno přes odpory R4-17, R4-16. Kromě funkce zpoždovacího předpětí pro diodu má ještě funkci automatického potlačení brumu při nažhavování přijímače. Do obvodu předpětí pro řízené elektronky se totiž přivádí záporné napětí (-12 V) ze zvláštního zdroje předpětí.

Při nažhavování přijímače, kdy ještě nepracuje koncový stupeň rádkového rozkladu, elektronka E6b je uzavřena a řízené elektronky jsou uzavřeny poměrně vysokým záporným předpětím. Po nažhavení se dioda otevře a řízené elektronky dostávají správné předpětí z děliče R2-22, R2-18 (za předpokladu, že na vstupu přijímače chybí signál a klíčovaná automatika nepracuje, jinak je předpětí určeno celým obvodem klíčované automatiky).

Mezifrekvenční zesilovač zvuku: Obsahuje o jeden zesilovací stupeň více, než je obvyklé. Na vstup zesilovače se mezinosný kmitočet přivádí přes kondenzátor C2-24; první stupeň je osazen triodovou částí E9 a je můstkově neutralizován. U starších typů je neutralizační kapacita C5-5 proměnná. Druhý zesilovací stupeň je zároveň zapojen jako omezovač amplitudy, jehož předpětí je odvozeno od následujícího omezovačího stupně. Omezovač s elektronkou E11a pracuje s velmi nízkým napětím na stínicí mřížce; v anodovém obvodu je zapojen fázový diskriminátor. Sekundární vinutí L5-7 nemá vyvedený střed, proto jsou pracovní odpory R5-25, R5-26 připojeny paralelně k diodám D4, D5. Získané demodulované napětí se přivádí na vstup nf zesilovače. Pro dálková ovládání hlasitosti je v anodovém obvodu E11a vyveden přípojný bod.

Nf zesilovač: Nf signál je veden přes člen deemfáze R5-27, C5-27 na třístupňový nf zesilovač. Mezi prvním a druhým stupněm jsou zapojeny obvody korekcí s plynulou regulací hloubek (P7-2) a výšek (P7-3) a regulátor hlasitosti (P7-1). První nf stupeň má zavedenou zpětnou vazbu nepřemostěným ka-


todovým odporem, do katodového obvodu druhého stupně je zavedena kmitočtově závislá zpětná vazba ze sekundárního vinutí výstupního transformátoru Tr7-2. Koncový stupeň má předpří automatické (R5-29), anodové napětí je odebíráno přes zvláštní filtr R7-27, C7-16 přímo z usměrňovače (ještě před vyhlazovací tlumivkou).

O d d ě l o v a č s y n e h r o n i z a č n í s m ě s i : Pro snímkové i rádkové synchronizační impulsy je dvoustupňový. První stupeň je společný a je osazen elektronkou E13a.


Oddělené rádkové synchronizační impulsy se přivádějí na druhý stupeň (E13b) přes kondenzátor C3-9. Stupeň je zapojen jako zesilovač a ořezávací impuls. I zde je na vstupu zapojen protiporuchový filtr (C3-8, R3-13). Zesílené a ořezané impulsy se přivádějí kondenzátorem C4-4 na nesouměrný fázový porovnávací obvod.

Neobvykle zapojený je druhý stupeň oddělovače snímkových synchronizačních impulsů. Zde se místo obvyklého integračního článku používá derivačního členu (C3-10, R3-19 paralelně s R3-17) s časovou konstantou asi 17 μ s. Elektronka E14 je zapojena jako ořezávací snímkových impulsů. Elektronka dostává velké záporné předpříze z zvláštního zdroje (-13 V), a proto je otevírána jen v době snímkových synchronizačních impulsů. Impulsy se po oboustranném ořezání opět derivují členem C4-18, R4-27. Takto získané a vytvarované impulsy synchronizují snímkový rozkladový generátor v jeho anodovém obvodu.

G e n e r á t o r ř á d k o v é h o r o z k l a d u : Řádkové synchronizační impulsy se přivádějí na ne-symetrický fázový porovnávací obvod s diodami D8, D7. Na diskriminátor se zároveň přivádí přes tvarovací člen R4-9, C4-6 vzorek budicího pilovitého napětí pro koncový stupeň rozkladu. Stejnosměrné napětí na výstupu porovnávacího stupně je závislé na odchylce fáze rádkových synchronizačních impulsů od budicího napětí multivibrátoru. Při rovnosti fáze je toto napětí nulové. Výstupního napětí se používá k řízení kmitočtu katodově vázaného multivibrátoru (E16) - budicího stupně rozkladu.

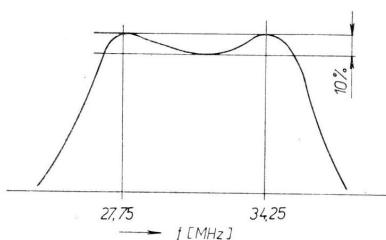

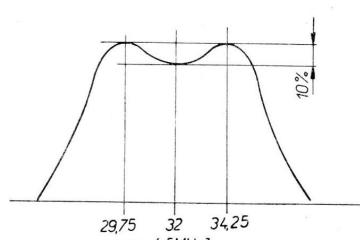Útlumová charakteristika pásmového filtru OMFI



Útlumová charakteristika OMF5

V obvodu multivibrátoru je zapojen stabilizační setrvačníkový obvod L4-1, C3-4, kterým se zvyšuje stabilita synchronizace rozkladu (okamžik spouštění multivibrátoru je přesněji definován).

Kmitočet multivibrátoru lze ručně měnit změnou mřížkového odporu druhé triody potenciometrem P8-1.

K o n c o v ý s t u p e n ř á d k o v é h o r o z k l a d u : Budicí pilovité napětí rádkového kmitočtu se přivádí na koncový stupeň v obvyklém zapojení.

Výstupní transformátor Tr8-2 je zapojen jako autotransformátor.

Elektronka E18 je účinnostní dioda, E19 usměrňovač vysokého napětí. Aby feritové jádro transformátoru Tr8-2 nebylo přesycováno stejnosměrným proudem koncové elektronky, je tato elektronka připojena k vinutí transformátoru přes kondenzátor C6-3 a stejnosměrný proud prochází paralelně připojenou tlumivkou L6-3, L6-4. Vychylovací cívky jsou k transformátoru připojeny přes symetrickou linearizační tlumivku L6-3, L6-4. Linearita se seřizuje přesycováním feritového jádra tlumivky trvalým magnetem. Vodorovný rozměr se reguluje změnou napájecího napětí koncového stupně předřadným odporem R6-11.

Ze zvláštního vinutí rádkového transformátoru se odebírají impulsy zpětných běhů pro klíčovanou elektronku a pro obvod samočinné stabilizace vodorovného rozměru obrazu.

Rozměr je stabilizován stabilizací výkonu koncového stupně pomocí stabilizačního obvodu s elektronkou E8b a doutnavkovým stabilizátorem E21. Ke stabilizaci se používá usměrněného napětí zpětných běhů elektronkou E8b. Elektronka pracuje v podstatě jako řízený usměrňovač; na anodu se přivádějí přes kondenzátor C4-11 kladné impulsy zpětného běhu, katoda triody je připojena na stálé stejnosměrné napětí, stabilizované doutnavkovým stabilizátorem E21. (Tohoto stabilizovaného napětí se rovněž používá k napájení stínící mřížky oddělovače synchronizační směsi, anodového obvodu snímkového blokovacího oscilátoru a děliče pro zaostřovač obrysů.) Na mřížku triody se dostává jednak stejnosměrné napětí ze sběrače potenciometru P8-2 (regulace šíře obrazu), jednak kladné impulsy zpětného běhu z kapacitního děliče C6-11, C6-12. Anodový proud se nabíjí kondenzátorem C4-11 a na anodě elektronky se tak vytváří záporné napětí. Po vyfiltrování (R4-11, C4-10, R4-10) se přivádí přímo na řidící mřížku elektronky koncového stupně.


Generátor a koncový stupeň obrazového rozkladu: Pilovité napětí pro koncový stupeň snímkového rozkladu je vytvářeno blokovacím oscilátorem s nabíjecím kondenzátorem C8-3 v katodovém obvodě oscilační elektronky E14b. Protože napětí má malou amplitudu, je zesilováno triodou částí elektronky E15.

V přívodě k řídicí mřížce jsou zařazeny korekční obvody, kterými se upravuje tvar budicího napětí (P8-6 linearita nahoře, P8-7 linearita dole). Velikost budicího napětí je měnitelná výškou anodového napětí blokovacího oscilátoru (potenciometr P8-4).


Transformátor koncového stupně Tr6-1 má na sekundární straně dvě vinutí. Na jedno vinutí jsou zapojeny vychylovační cívkы, druhé vinutí je téměř naprázdno. Napětí na tomto vinutí, které je úměrné budicímu proudu vychylovačních cívek, způsobuje silnou zpětnou vazbu v katodovém obvodě zesilovačního stupně E15a.

Tato vazba umožňuje dokonalou stabilizaci svislého rozměru obrazu. (U pozdějších sérií bylo druhé sekundární vinutí připojeno k vychylovačním cívkám přes termistor R6-16.)

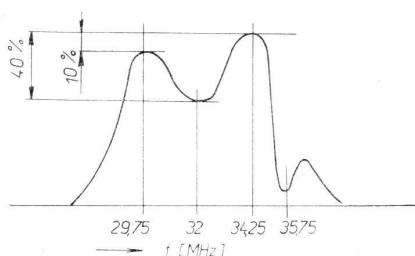Snímkové zatemňovací impulsy se přivádějí na řídicí elektrodu obrazovky po ořezání diodou D15.



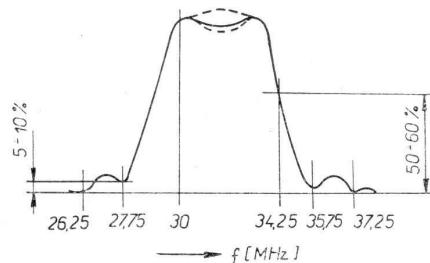Útlumová charakteristika OMF3 + OMF4 + OMF5



Útlumová charakteristika mf zesilovače obrazu

Síťová část: Síťový transformátor umožňuje provoz přijímače při různých jmenovitých napětích sítě. Anodová napětí se získávají zdvojovačem v můstkovém zapojení (diody D8 až D13, kondenzátory C7-12, C7-13). Jednotlivé napájecí body přijímače jsou od sebe odděleny řadou filtračních článků, které zabraňují nežádoucím vazbám přes zdroj. Mezifrekvenční zesilovač obrazu je připojen jen na jednu polovinu zdvojovače.

Žhavení elektronek je paralelní, obrazovka je žhavena ze zvláštního vinutí. Předpětí pro řízení kontrastu a pro ořezávací snímkových impulsů se získává usměrněním střídavého napětí diodou D14.

Kontrola a sladování obvodů přijímače

Vf díl


Sladování typizovaného vf dílu PTK je popsáno u televizního přijímače Rubín 102A na str. 146.

Sladování mf zesilovače obrazu

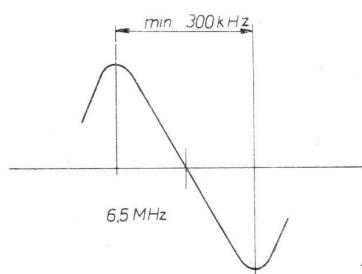
a) Kontrola sladění pásmového filtru OMF1 vf dílu

Výstupní napětí rozmítaného generátoru přivést na měřicí bod MB vf dílu nebo na řídicí mřížku směšovací elektronky. Osciloskop připojit přes detekční sondu na anodu elektronky E3 a laděný okruh L2-1 utlumit odporem 16 Ω .

Průběh útlumové charakteristiky pásmového filtru OMF1 je na obrázku.



Křivka S fázového diskriminátoru

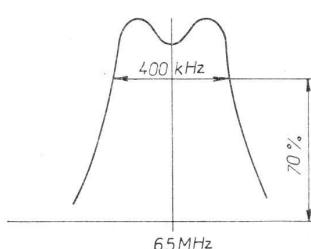

Útlumová charakteristika ZMF3

b) Sladování pásmového filtru OMF5

Regulátor kontrastu vytočit na maximální kontrast. Osciloskop připojit přes oddělovací odpor $47 \text{ k}\Omega$ (přemostěný na straně osciloskopu kondenzátorem 100 pF) na řídicí mřížku elektronky E7 (spojovací můstek A4). Na řídicí mřížku elektronky E6a připojit přes oddělovací kondenzátor výstup rozmitaného generátoru a otáčením jader cívek L2-11 a L2-12 je třeba nastavit tvar křivky odpovídající správnému průběhu útlumové charakteristiky OMF5 na obrázku.

c) Sladování bifilárně vinutých okruhů OMF4 a OMF3

Regulátor kontrastu na maximum, zaostřovač obrysů je v levé krajní poloze. Osciloskop zůstává připojen jako v bodě b).

Výstup rozmitaného generátoru připojit přes oddělovací kondenzátor na řídicí mřížku elektronky E4 a otáčením jader cívek L2-5 a L2-8 upravit tvar útlumové charakteristiky OMF3 + OMF4 + OMF5 na osciloskopu shodně s obrázkem. Ladící kmitočty bifilárních okruhů jsou: L2-5 = 29,75 MHz a L2-8 = 34,25 MHz.

Po sladění je třeba naladit odladovače L2-7 a L2-10 na kmitočet 35,75 MHz.

d) Sladování pásmové propustnosti OMF2

Nastavení regulátoru kontrastu, zaostřovače obrysů a připojení osciloskopu zůstává stejné jako v bodě c).

Výstupní napětí rozmitaného generátoru přivést na řídicí mřížku elektronky E3 (kolík 8 zásuvky K1 pro vf díl). Laděním cívek L2-1, L2-3 a odladovačů L2-2 (27,75 MHz) a L2-4 (37,25 MHz) je třeba dosáhnout tvaru útlumové charakteristiky mf zesilovače obrazu shodného s obrázkem.

Při protáčení potenciometru zaostřovače obrysů se nosná obrazu musí pohybovat mezi 20 a 60 % maxima útlumové charakteristiky.


Kontrola celkové útlumové charakteristiky

Rozmitaný generátor připojit na vstup přijímače; připojení ostatních přístrojů a seřízení regulačních prvků zůstává nezměněno. Celková šířka přenášeného pásma nesmí být pro pokles 6 dB menší než 5 MHz.

Sladování mf zesilovače zvuku

Sladování mf zesilovače zvuku

P	Zkušební vysílač		Přijímač sladovaný prvek	Měřicí přístroj	
	připojení	signál		připojení	údaj
1			L5-6		
2			L5-5 ³⁾		
3			L5-4 ³⁾		
4	přes oddělovací kondenzátor na řídicí mřížku elektronky E7		L5-3		
5			L5-2		
6			L5-1		
7			L5-7	EV ²⁾ paralelně k C5-34	min.
8			C5-5 ⁴⁾	EV ¹⁾ paralelně k R5-26	min.

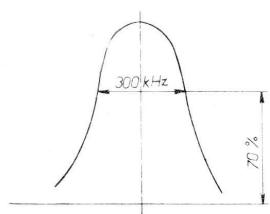

Útlumová charakteristika mf zesilovače zvuku

¹⁾ Stejnosměrný elektronkový voltmetr nebo měřicí přístroj s vnitřním odporem min. $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ připojit paralelně k odporu R5-26 nebo R5-25.

²⁾ Stejnosměrný elektronkový voltmetr nebo měřicí přístroj s vnitřním odporem min. $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ a s nulou uprostřed připojit na výstup diskriminátoru paralelně ke kondenzátoru C5-34.

³⁾ Ladit za současným utlumení druhého obvodu kombinací odporu $4,7 \text{ k}\Omega$ a kondenzátoru 4n7.

⁴⁾ U přijímačů s proměnným kondenzátorem C5-5 seřídit neutralizaci 1. mf stupně zvuku při odpojeném žhavení elektronky E9.


Sladění korekčních obvodů obrazového zesilovače

Sejmout kryt z OMF5 a odpojit diodu D2, regulátor kontrastu vytočit na maximální kontrast. Paralelně ke kondenzátoru C3-1 (6k8) připojit kondenzátor 0,1 μF . Odpojit přívod ke katodě obrazovky a připojit na něj detekční sondu osciloskopu.

Obrazový generátor (rozmitaný generátor se zdvihem v pásmu 100 kHz až 8 MHz) připojit přímo na řídící mřížku elektronky E7 obrazového zesilovače a jádry cívek L3-3, L3-4 upravit tvar útlumové charakteristiky anodového obvodu obrazového zesilovače podle obrázku. Vzájemná vzdálenost cívek pod krytem má být 3 až 4 mm. Obrazový generátor připojit přes oddělovač o odpor 2 200 Ω na spojovací můstek A4 a jádry cívek L3-1, L3-2 se upraví tvar útlumové charakteristiky obrazového zesilovače včetně mřížkových korekcí na osciloskopu tak, aby se shodoval s tvarem na obrázku. Vzdálenost cívek L3-1 a L3-2 má být 8 až 10 mm.

Seřizovací prvky přijímače


Sefizovací prvek	Funkce
P6-11	horizontální rozměr hrubě
P6-1	ostření paprsku
P7-5	zaostřovač obrysů
P8-2	rozměr horizontálně
P8-3	kontrast hrubě
P8-4	rozměr vertikálně
P8-6	vertikální linearita nahore
P8-7	vertikální linearita nahore
L4-1	setrvačníkový obvod
L6-3,	linearita horizontálně
L6-4	

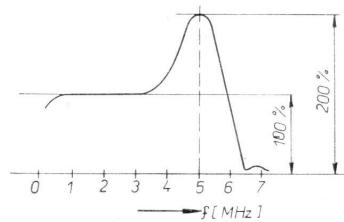

Útlumová charakteristika anodového obvodu obrazového zesilovače

Zalisované bloky přijímače

Označení	Blok obsahuje součásti
P-14-9	R2-18, R2-19, C2-22, C2-23
P-92-1	R3-7, R3-9, R3-10, C3-6, C3-7
P-94-1	R3-11, R3-12, R3-13, C3-8
P-104-1	R4-2, R4-3, R4-4, C4-5
P-105-1	R4-10, R4-11, R4-12, C4-9, C4-10
P-96-2	R4-13, R4-14, C4-11, C4-12
P-203-1	R4-25, R4-26, R4-27, C4-17, C4-18, C4-19
P-94-2	R5-2, R5-5, R5-6, C5-7
P-102-1	R5-12, R5-13, R5-14, C5-15, C5-16
P-103-1	R5-16, R5-17, R5-19, C5-18, C5-19, C5-20
P-33-2	R5-25, R5-26, R5-27, C5-26, C5-27, C5-34

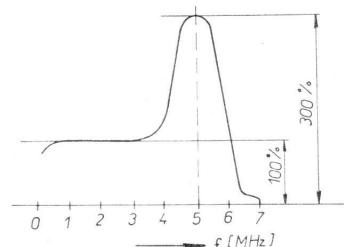

Útlumová charakteristika obrazového zesilovače včetně mřížkových korekci

Nastavení pracovního bodu klíčované elektronky

Hrubý regulátor kontrastu P8-3, kterým se nastavuje pracovní bod klíčované elektronky E8a, vytočit do takové polohy, aby kontrast byl o něco větší, než je zapotřebí. Regulátor kontrastu P7-4 je vytočen na maximum.


Seřízení rádkové synchronizace

Setrvačníkový obvod rádkového multivibrátoru L4-1, C3-4 spojit nakrátko. Při příjmu kontrolního obrazce zasynchronizovat obraz ručním regulátorem P8-1. Spojení nakrátko odstranit a při nezměněné poloze P8-1 zasynchronizovat obraz jádrem cívky L4-1.


Seřízení vodorovného rozměru obrazu

- Při jmenovitém napětí síť seřítid jádrem L6-2 největší šíři obrazu (u starších typů).
- Při napětí síti sníženém o 10 % vytočit regulátor P8-2 do polohy, v níž je šíře obrazu maximální a při dalším natáčení se více nezvětšuje.

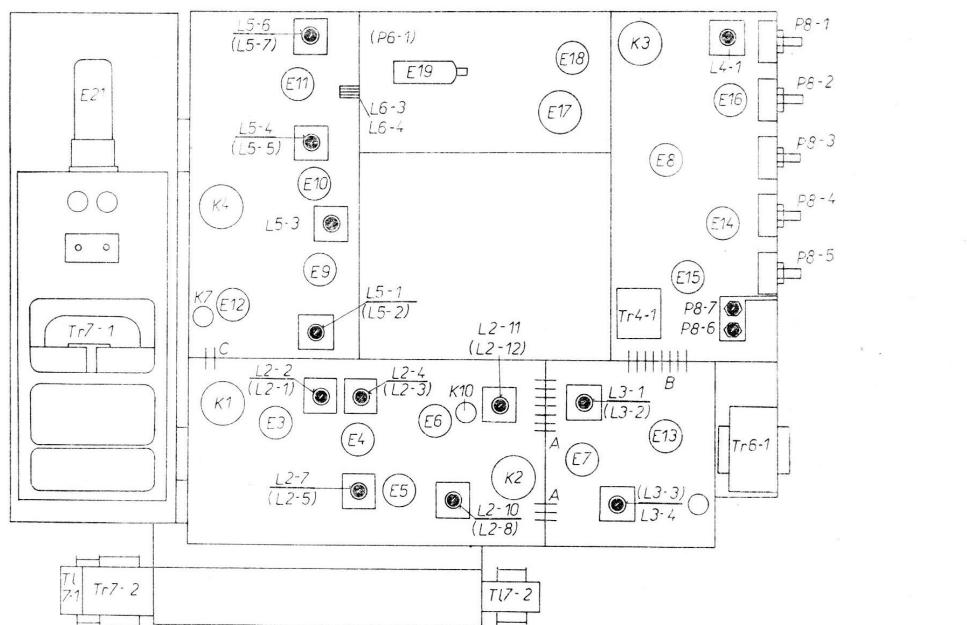- c) Posuvným sběračem drátového odporu R6-11 seřídit rozměr obrazu asi o 2 cm větší na každé straně, než je šířka masky obrazovky.





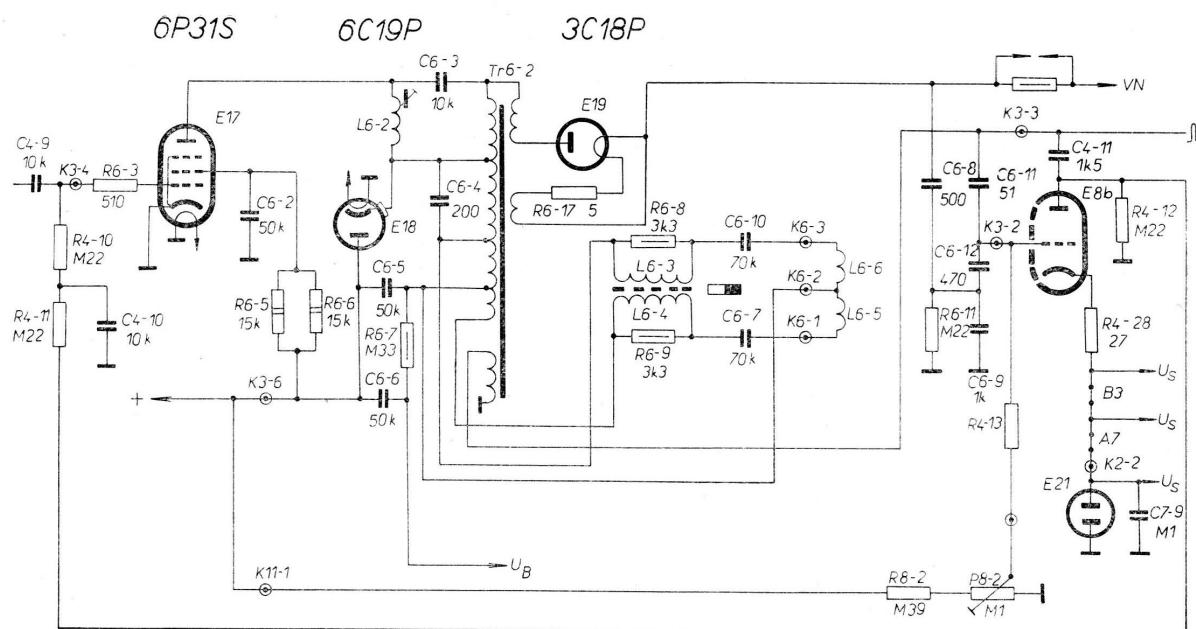Rozložení nastavovacích prvků na šasi přijímače. Prvky v závorce jsou přístupny ze strany spojů




Zapojení koncového stupně rádkového rozkladu u prvních sérií přijímače VOLNA

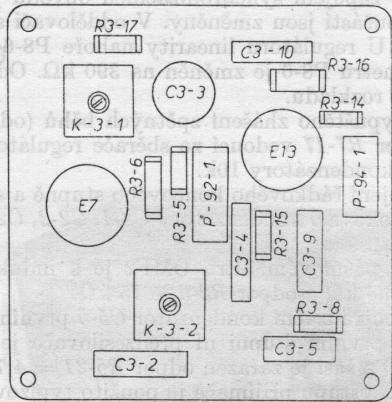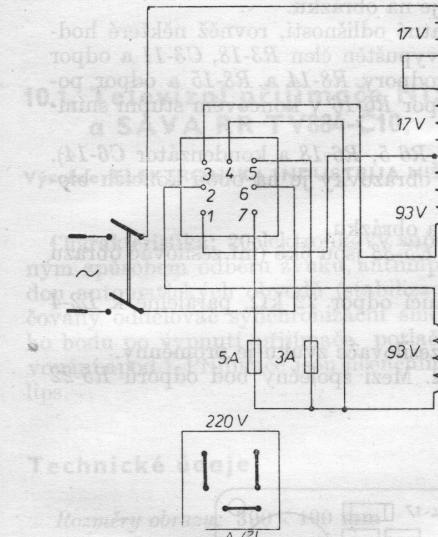
Zapojení sítové části u prvních sérií přijímače VOLNA



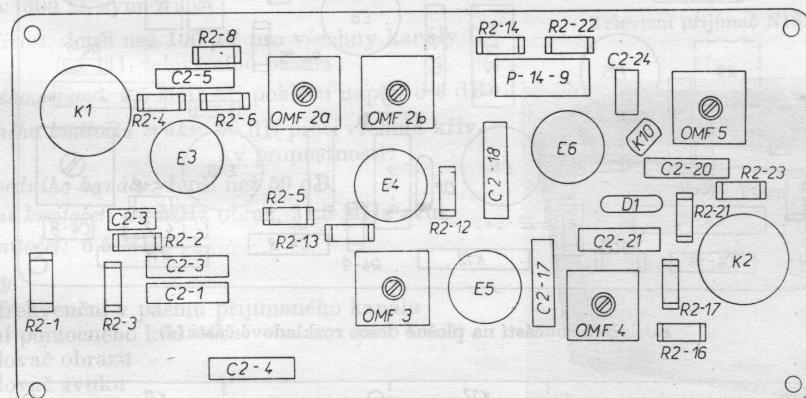Rozložení součástí na plošné desce obrazového zesilovače a oddělovače (2)



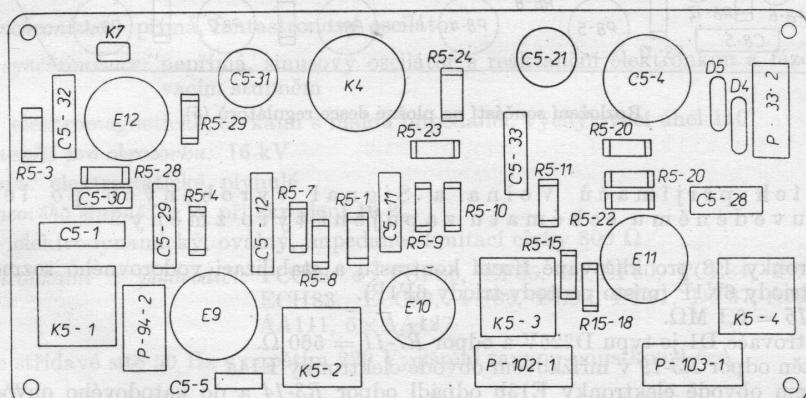Rozložení součástí na plošné desce mf dílu obrazu (1)



Rozložení součástí na plošné desce zvukové části (3)

Změny v zapojení

U prvních sérií televizního přijímače Volna se vyskytovaly tyto odlišnosti proti uvedenému schématu:

- Síťová část je přepínatelná jen na napětí 127 a 220 V; zapojení je na obrázku.

b) V zapojení synchronizačních obvodů jsou některé méně podstatné odlišnosti, rovněž některé hodnoty součástí jsou změněny. V oddělovači synchronizační směsi byl vypuštěn člen $R3-18$, $C3-11$ a odporník $R3-19$. U regulátoru linearity nahoru P8-6 jsou vynechány sériové odpory $R8-14$ a $R8-15$ a odporník potenciometru P8-6 je změněn na $390\text{ k}\Omega$. Odpadl napěťově závislý odporník $R6-16$ v koncovém stupni snímkového rozkladu.

Je vypuštěno zhášení zpětných běhů (odpadla dioda D15, odpory $R6-5$, $R6-18$ a kondenzátor $C6-14$).

Odporník $R7-17$ vedoucí ze sběrače regulátoru jasu na první mřížku obrazovky je na obou koncích blokonán kondenzátory 10k .

Zapojení rádkového koncového stupně a stabilizace rozměru jsou na obrázku.


c) Blokovací kondenzátory $C2-1$, $C2-2$, $C2-5$, $C2-17$, $C2-21$, $C5-11$ a $C5-33$ jsou 6kF (mf zesilovač obrazu a zvuku).


d) V pásmovém filtru OMF2 je k indukčnosti $L2-2$ zapojen tlumící odporník $22\text{ k}\Omega$, paralelně k $L2-4$ odporník $6,8\text{ k}\Omega$ a odporník $R2-9$ je $15\text{ k}\Omega$.

e) Neutralizační kondenzátor $C5-5$ prvního zesilovacího stupně mf zesilovače zvuku je proměnný.

f) V prvním stupni nf předzesilovače je odporník $R5-22 = 0,56\text{ M}\Omega$. Mezi společný bod odporníku $R5-22$ a $R5-20$ a šasi je zařazen odporník $R5-21 = 4,7\text{ k}\Omega$.

g) Na vstupu přijímače je použito typizovaného vf dílu PTK.

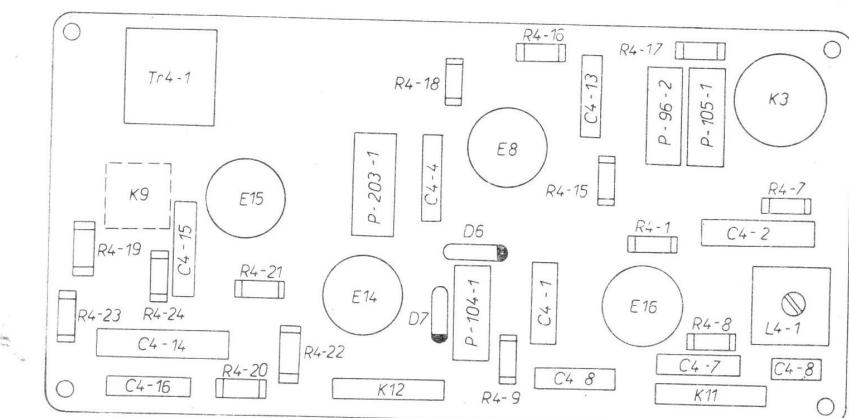

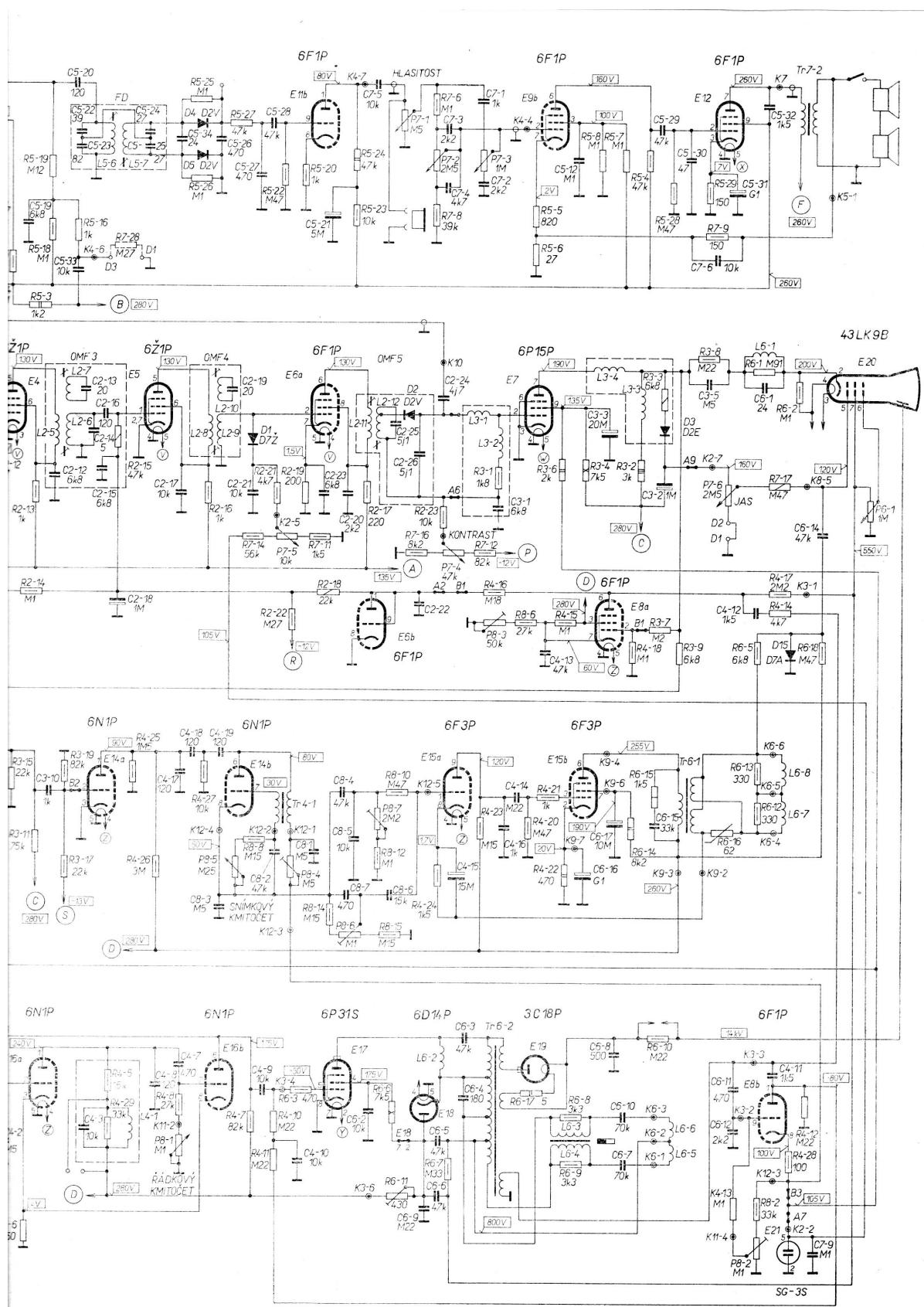

Příloha 23 — Schéma zapojení televizních přijímačů VOLNA ZK 36 a SIGNAL

